

$$V_N = I_N + (I_N - I_1) + 0.5 I_1$$

الخطوة

$$V_N = I_N + I_N - I_1 + 0.5 I_1$$

$$V_N = 2I_N - 0.5 I_1$$


$$\Rightarrow 0.5 I_1 = 2I_N - V_N$$

$$I_1 = 4I_N - 2V_N$$

$$V_N = I_N + 4I_1 - 5$$


$$V_N = I_N + 8I_N - 4V_N - 5$$
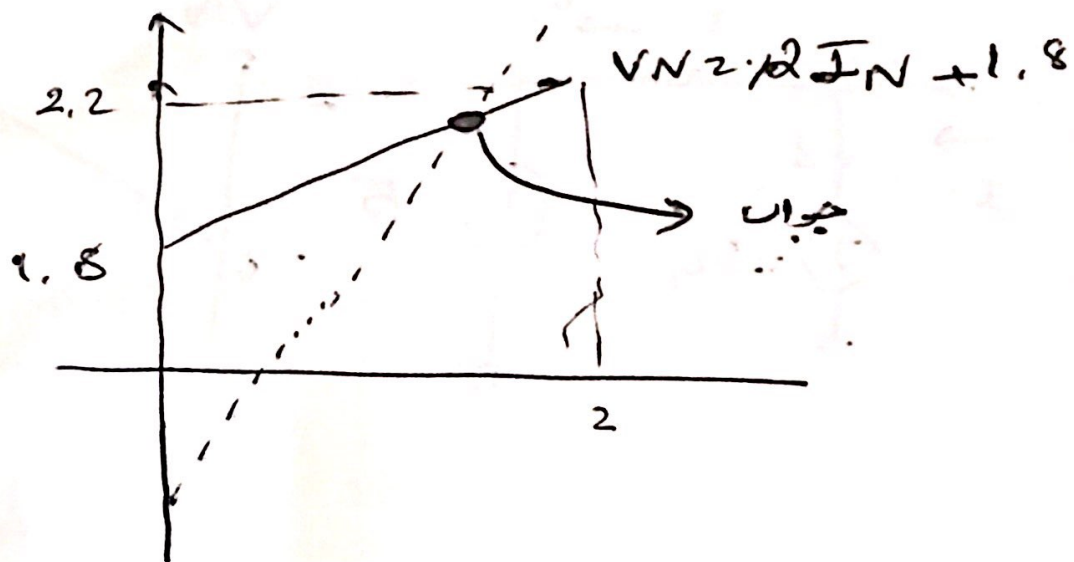
$$5V_N = 9I_N - 5 \rightarrow V_N = 1.8I_N - 1$$



$$\begin{cases} V_N = 0.2 I_N + 1.8 \rightarrow \text{تحداد سوال} \\ V_N = 1.8 I_N - 1 \rightarrow \text{رابطه مدار} \end{cases}$$

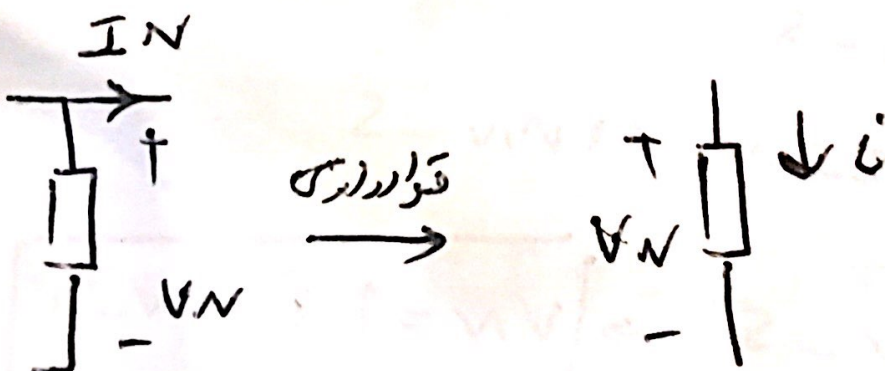
$$\begin{cases} V_N = 2.15 \\ I_N = 1.75 \end{cases}$$



متغیر: توان مصرفی  
→ ↑

$$I = -I_N, P = V_N \cdot I = -3.7625 \text{ W}$$

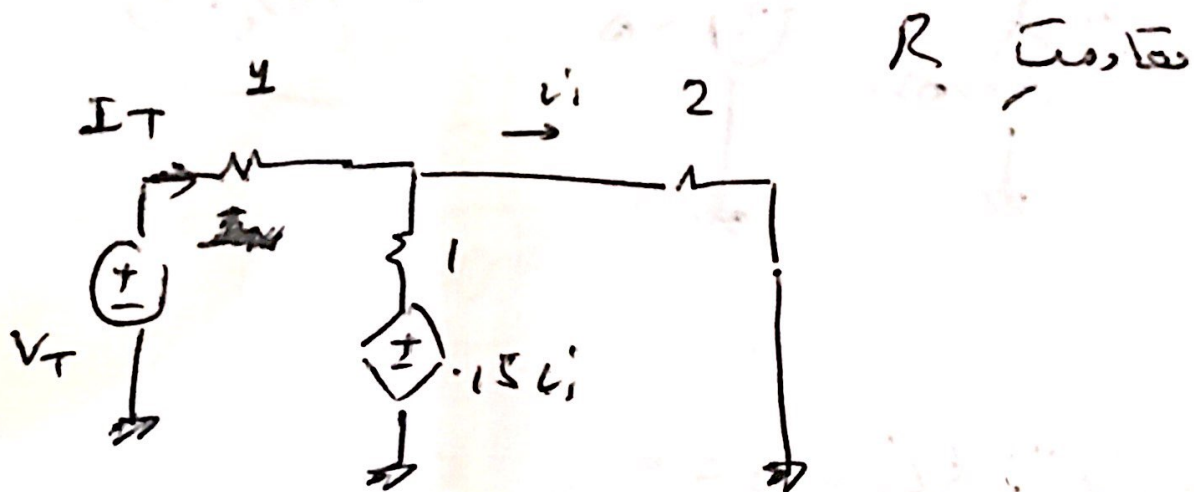(2) حل المسألة : باستخدام طريقة التيارات المتعددة



$$1/ \quad V_T = I_T + 4I_1$$


$$2/ \quad V_T = I_T + (I_T - I_1) + 0.5I_1$$

$$V_T = 2I_T - 0.5I_1$$

$$I_1 = \frac{2I_T - V_T}{0.5} = 4I_T - 2V_T$$

$$V_T = I_T + 8I_T - 4V_T$$
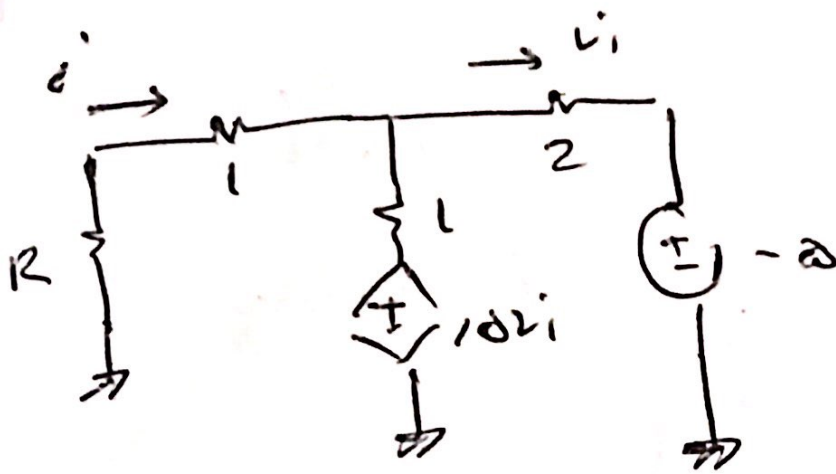
$$5V_T = 9I_T \rightarrow \frac{V_T}{I_T} = \frac{9}{5} = 1.8 \, \Omega$$



(9) (11)

$$\text{I/ } iR + i + 2i_1 - 5 = 0$$

$$\Rightarrow (1+R)i + 2i_1 = 5$$

$$\text{II/ } iR + i + i - 2i_1 + 10i_1 = 0$$

$$(1+R)i - 0.5i_1 = 0$$

$$\Rightarrow i_1 = (4+2R)i \quad \text{replace}$$

$$(1+R)i + 4(2+R)i = 5$$

$$i(1+R+8+4R) = 5$$

$$i(5R+9) = 5 \Rightarrow i = \frac{5}{5R+9}$$



$$e_z = \frac{-5}{5R+9} \quad V_z = \frac{-5R}{5R+9}$$


$$P = \frac{25R}{(5R+9)^2} \rightarrow \frac{\partial P}{\partial R} = 0$$

$$\rightarrow (5R+9)^2 - R(2)(5R+9)(5) = 0$$

$$(5R+9)[5R+9-10R] = 0$$

$$(5R+9)(9-5R) = 0$$
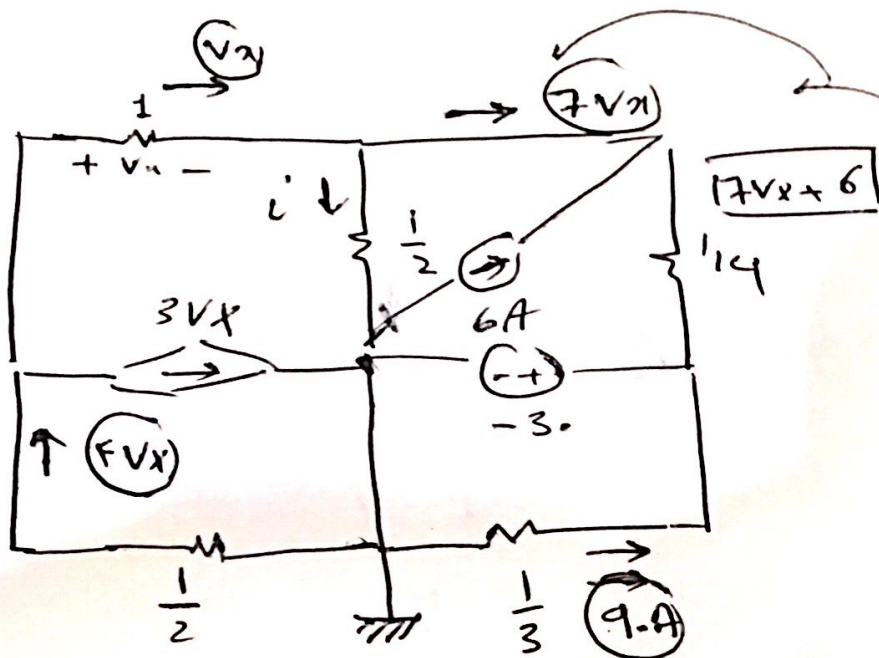
$$R = \frac{9}{5} = 1.8 \quad \boxed{\text{Ans}}$$



مقار جوت 6 و علامت ( مشخص است )

$$KVL / V_x + \frac{1}{2} i + 2V_x = 0 \rightarrow i = -6V_x$$

مع  
و

$$KVL / -3V_x = \frac{7V_x + 6}{4} - 3$$

$$-3V_x = \frac{7V_x}{4} + \frac{3}{2} - 3$$

$$\Rightarrow 3 - \frac{3}{2} = \frac{57}{2} = \frac{19}{4} V_x \rightarrow V_x = 6$$