
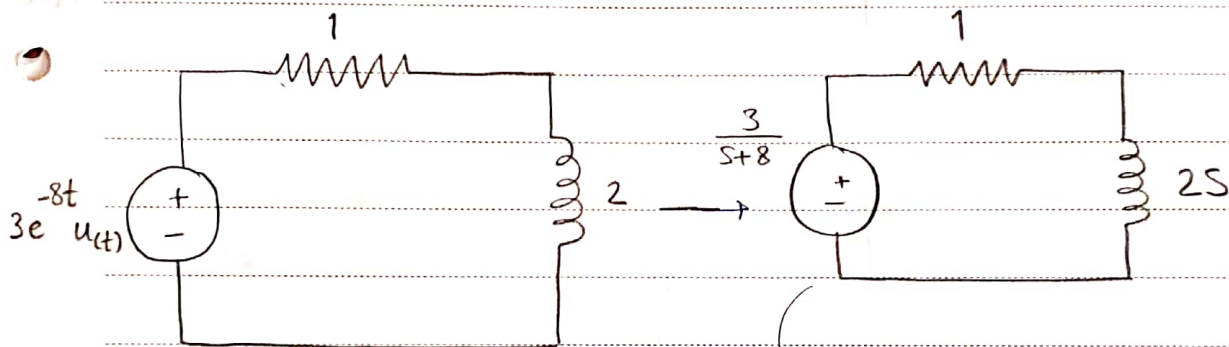
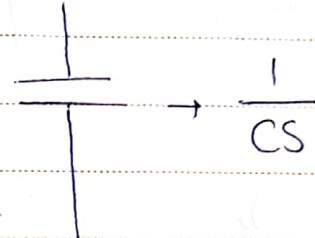
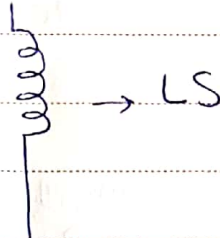


مباحث مدارهای الکتریکی و الکترونیک

جلسه 18 ام

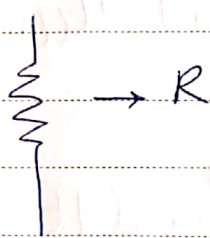

$$\frac{3}{s+8} = I_{(s)}(1) + I_{(s)} \cdot 2S$$

$$I_{(s)} = \frac{3}{(2S+1)(S+8)}$$


$$I_{(s)} = \frac{1.5}{(S + \frac{1}{2})(S+8)} = \frac{A}{S + \frac{1}{2}} + \frac{B}{S+8}$$

$$A = I_{(s)} \left(S + \frac{1}{2} \right) \Big|_{S = -\frac{1}{2}}, \quad B = I_{(s)} (S+8) \Big|_{S = -8}$$

$$A = \frac{1.5}{S+8} \Big|_{S = -\frac{1}{2}} = 0.2, \quad B = \frac{1.5}{S + \frac{1}{2}} \Big|_{S = -8} = -0.2$$


$$i(t) = \frac{1}{5} e^{-\frac{t}{2}} u(t) + \left(-\frac{1}{5}\right) e^{-8t} u(t)$$
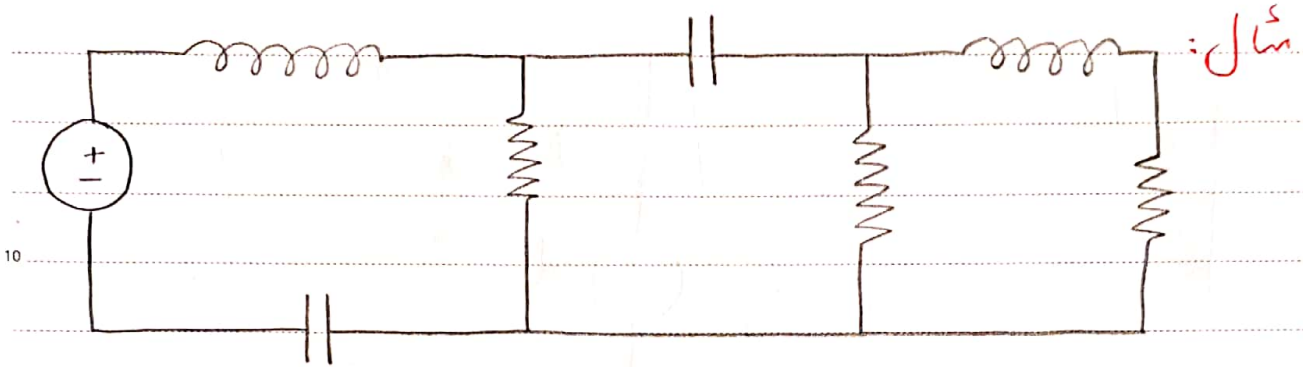
$$e^{-\frac{t}{\tau}} ; \tau = \frac{L}{R} = 2$$





$$V(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad I(s) = CS V(s)$$

$$\rightarrow V(s) = LS I(s)$$

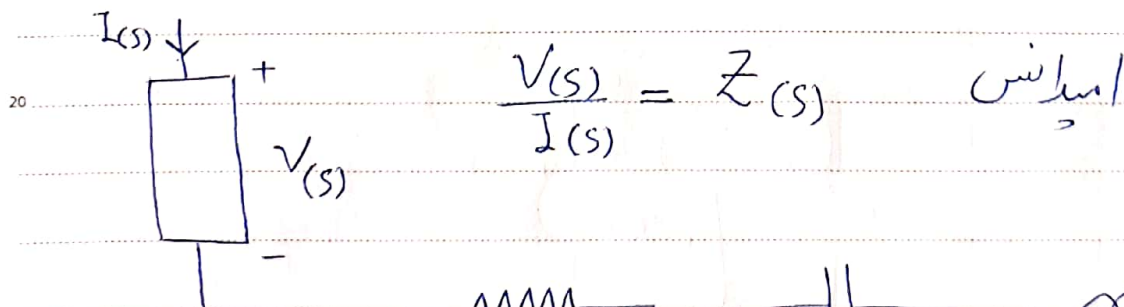




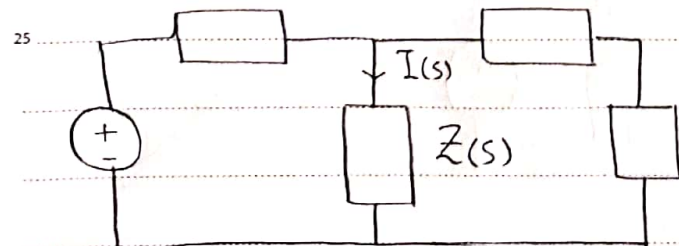
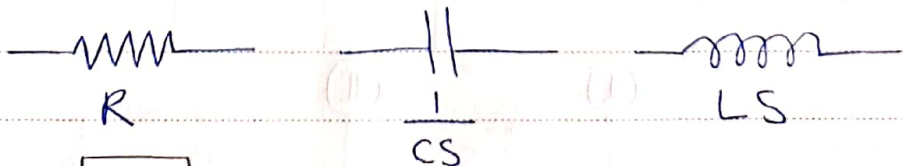
$$\frac{V(s)}{I(s)} = Z(s) \quad \text{امپدانس}$$



$$\rightarrow I(s) = \frac{V(s)}{Z(s)}$$

Subject :

Year. Month. Date. ()

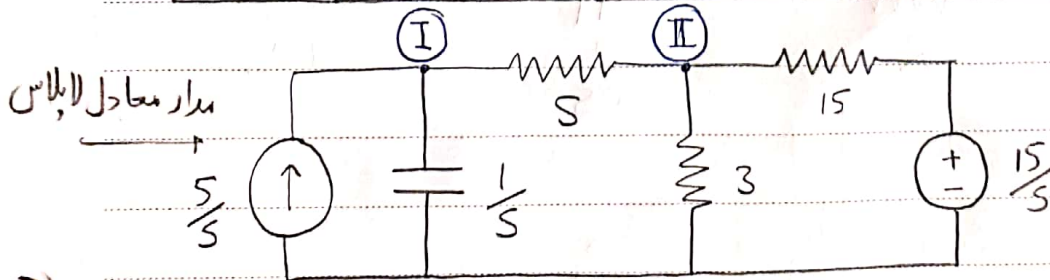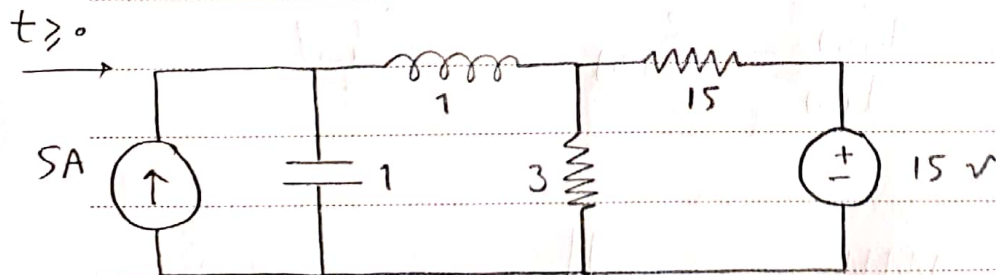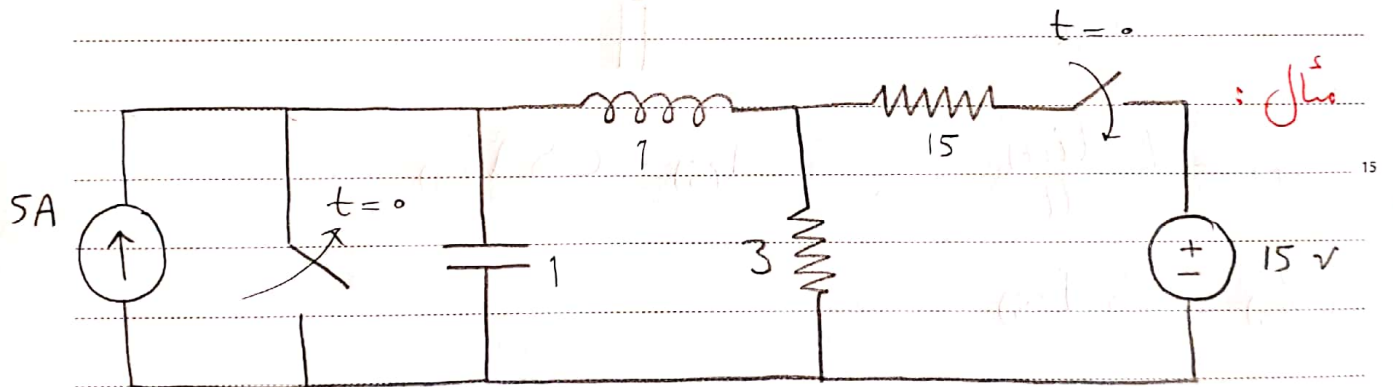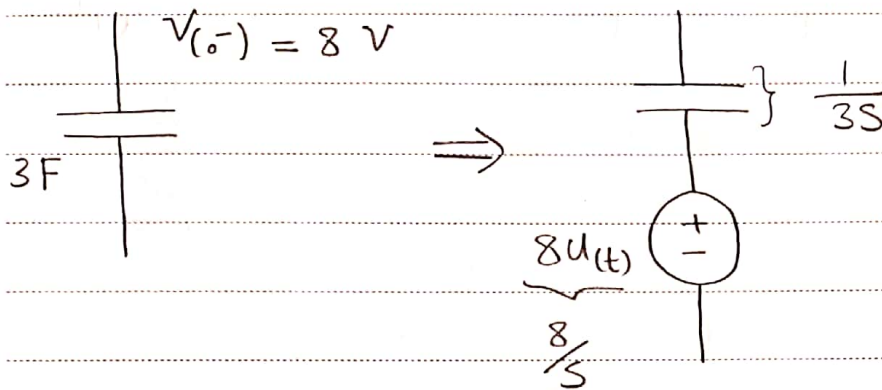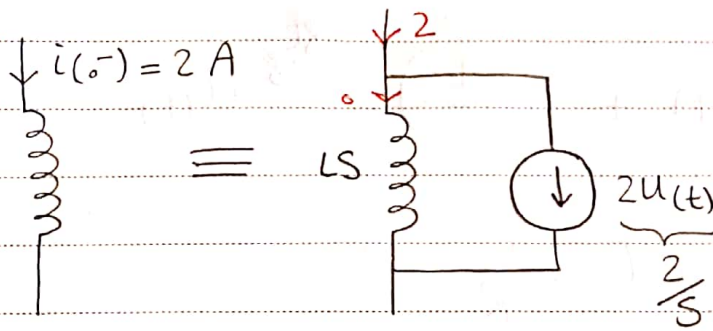

$$\textcircled{\text{I}} \rightarrow -\frac{5}{s} + \frac{V_1}{\frac{1}{s}} + \frac{V_1 - V_2}{s} = 0$$

$$I(s) = \frac{V(s)}{Z(s)}$$

$$\textcircled{\text{II}} \rightarrow \frac{V_2 - V_1}{s} + \frac{V_2}{3} + \frac{V_2 - \frac{15}{s}}{15} = 0$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{5(s+3)}{s(s+2)(s+\frac{1}{2})}, \quad V_2 = \frac{(2 \cdot 5)(s^2+6)}{s(s+2)(s+\frac{1}{2})}$$

$$\rightarrow V_1 = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+\frac{1}{2}}, \quad V_2 = \frac{A'}{s} + \frac{B'}{s+2} + \frac{C'}{s+\frac{1}{2}}$$



$$\rightarrow A = \dots, B = \dots, C = \dots$$

$$\rightarrow A = 15, B = \frac{5}{3}, C = -\frac{50}{3}, \quad A' = 15, B' = \frac{25}{3}, C' = -\frac{125}{6}$$

$$\Rightarrow V_1(t) = 15u(t) + \frac{5}{3}e^{-2t}u(t) - \frac{50}{3}e^{-\frac{t}{2}}u(t)$$

$$V_2(t) = 15u(t) + \frac{25}{3}e^{-2t}u(t) - \frac{125}{6}e^{-\frac{t}{2}}u(t)$$

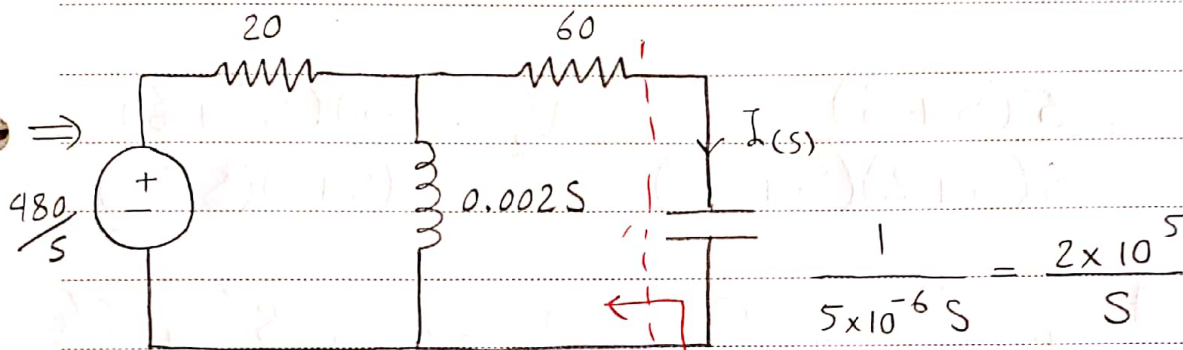
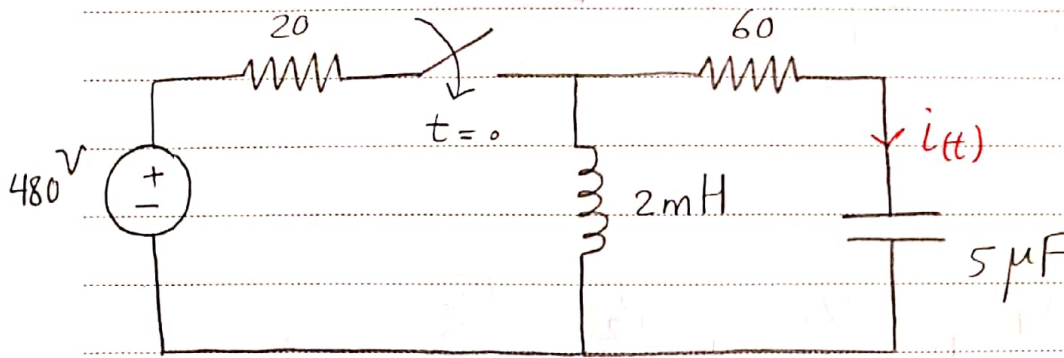
مثال: معادله جریان فازن را می خواهیم بدست آوریم.



$$V(s) = Z(s) I(s)$$


\swarrow \searrow
 R $\frac{1}{CS}$ LS
 مقاومت \downarrow \downarrow \downarrow
 فازن سلف

مدار معادل توین
در حوزه لاپلاس

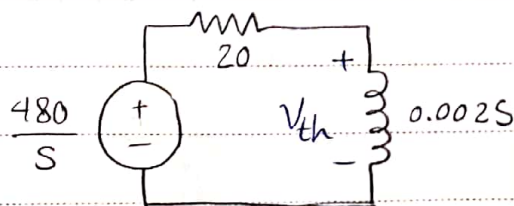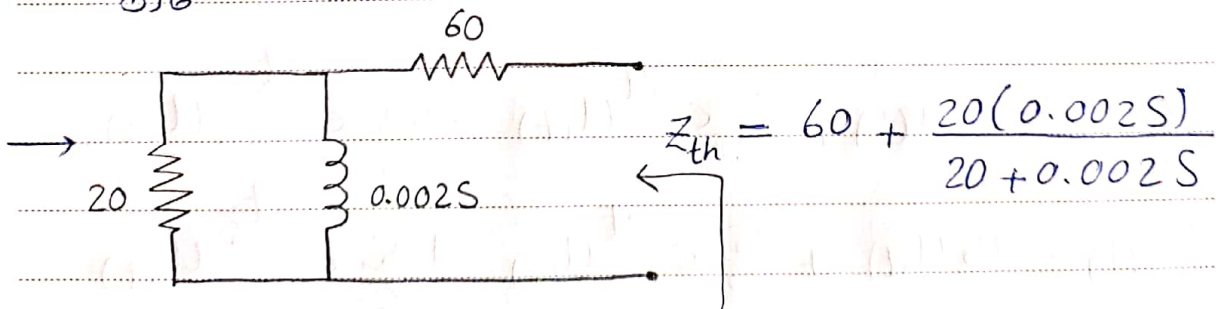

$$V_{th} = \frac{480}{S} \times \frac{0.002S}{20 + 0.002S}$$

ولتاژ مدار باز
در حوزه لاپلاس

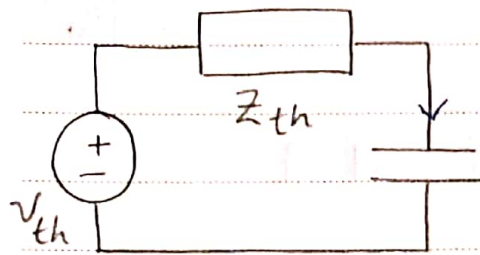

به مدار معادل توپن در حوزة لابلاس:


$$I(s) = \frac{v_{th}(s)}{Z_{th} + \frac{2 \times 10^5}{s}} = \frac{6s}{(s+5000)^2}$$

$$I(s) = \frac{A}{(s+5000)^2} + \frac{B}{s+5000}$$

$$\rightarrow A = -30000, B = 6$$

لاپلاس معکوس $\rightarrow i(t) = -30000 e^{-5000t} u(t) + 6(1-t) e^{-5000t} u(t)$

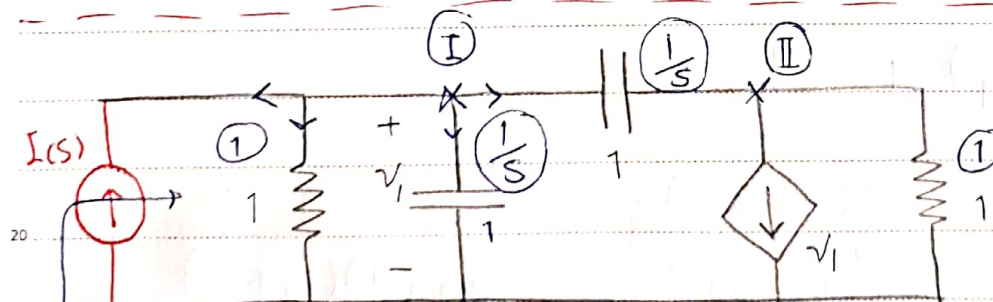امیدانش ← نسبت ولتاژ به جریان، در حوزة فرکانس




مسال:

به منابع وابسته کاری نمی گیریم! ← مشابه مدار معادل توپن، باید منبع مستقل بگذاریم

$$\textcircled{I} \rightarrow -I(s) + \frac{v_1}{1} + \frac{v_1}{1/s} + \frac{v_1 - v_2}{1/s} = 0$$

$$\frac{v_2 - v_1}{1/s} + \frac{v_2}{1} + v_1 = 0 \rightarrow \frac{v_1}{I(s)} = \frac{s+1}{(1+s)^2 + 2s}$$


← اشتباه است اگر از Z_{th} ، لاپلاس معکوس (s^{-1}) بگیریم!

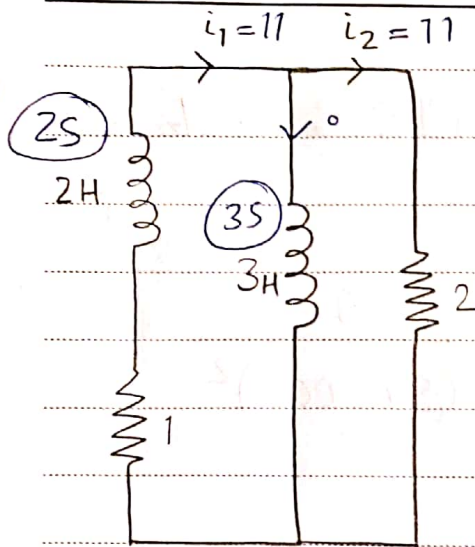 $t = 0^-$

مثال:

$$i_1(0^-) = i_2(0^-) = 11 \text{ A}$$

$$i_1(t) = ?$$

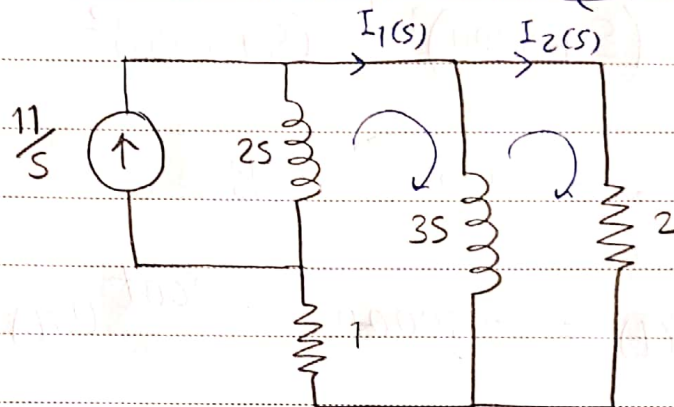

$$\textcircled{\text{I}} \quad I_1(s)(1) + 2S(I_1 - \frac{11}{s}) + 3S(I_1 - I_2) = 0$$

$$\textcircled{\text{II}} \quad 3S(I_2 - I_1) + 2I_2 = 0$$

$$\Rightarrow I_1(s) = \frac{22(3S+2)}{6S^2+13S+2} = \frac{22(3S+2)}{(6S+1)(S+2)}$$

$$\rightarrow I_1(s) = \frac{A}{S + \frac{1}{6}} + \frac{B}{S+2} = Ae^{-\frac{t}{6}}u(t) + Be^{-2t}u(t)$$