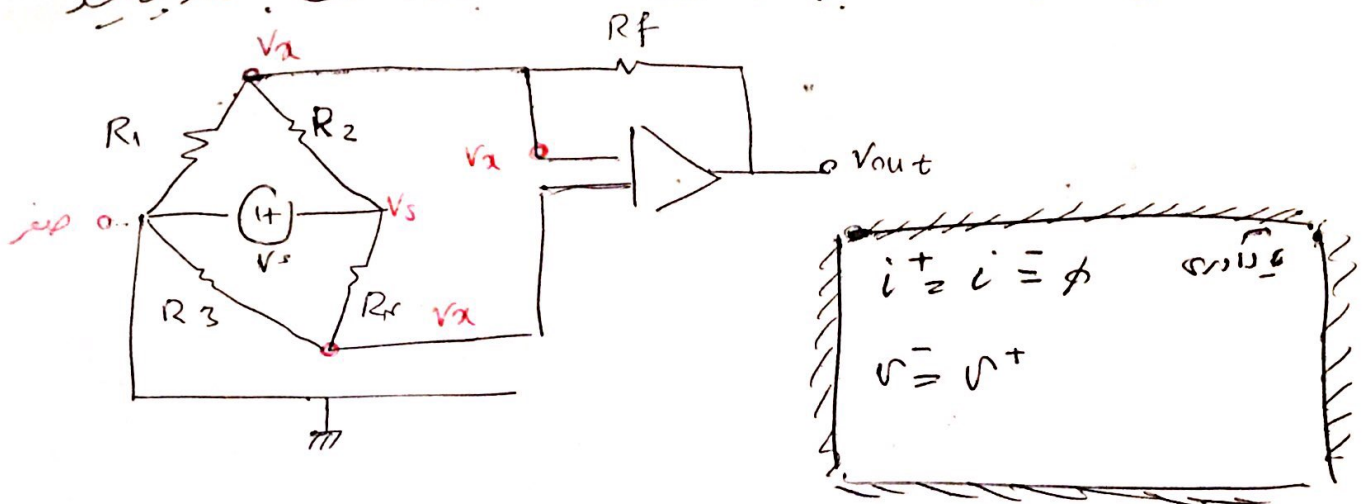


# Midterm exam

①

① در این مدار، با توجه به مدار و خروجی،  $V_o = k V_s$  را پیدا کنید.



$$\text{kel} / \frac{0 - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_s}{R_2} + \frac{V_x - V_{out}}{R_f}$$

1da

$$\rightarrow \frac{V_{out}}{R_f} = V_x \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_f} \right) - \frac{V_s}{R_2}$$

$$\frac{V_{out}}{R_f} = V_x \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_f} \right) - \frac{V_s}{R_2} \quad I$$

$$\text{kel} / \frac{0 - V_x}{R_4} = \frac{V_x - V_s}{R_f} \rightarrow \frac{V_s}{R_4} = \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_f} \right) V_x$$

$$\Rightarrow \frac{V_s}{R_4} = \left( \frac{R_4 + R_3}{R_3 R_f} \right) V_x \rightarrow V_s = \frac{R_4 + R_3}{R_3} V_x$$

$$V_x = \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_s \rightarrow \text{replacing in } I$$



$$\frac{V_{out}}{R_f} = \frac{1}{R_1 \parallel R_2 \parallel R_f} \left( \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_s - \frac{V_s}{R_2} \right)$$

$$\frac{V_o}{V_s} = k = R_f \left[ \frac{R_3}{(R_3 + R_4)(R_1 \parallel R_2 \parallel R_f)} - \frac{1}{R_2} \right]$$

② کلید را در طولانی باز و کلید  $S_2$  را در طولانی بسته اند. در  $t=0$  کلید

عین می شود.  $v_c(t) = ?$

$$C = \frac{1}{16} F$$

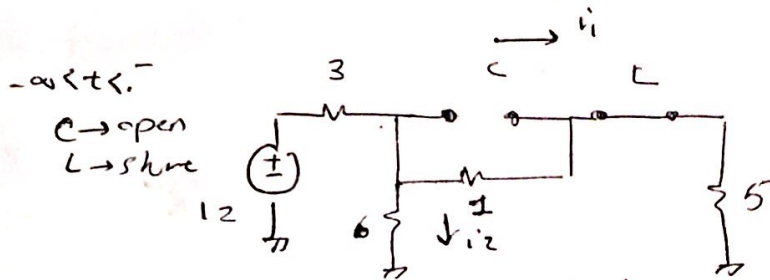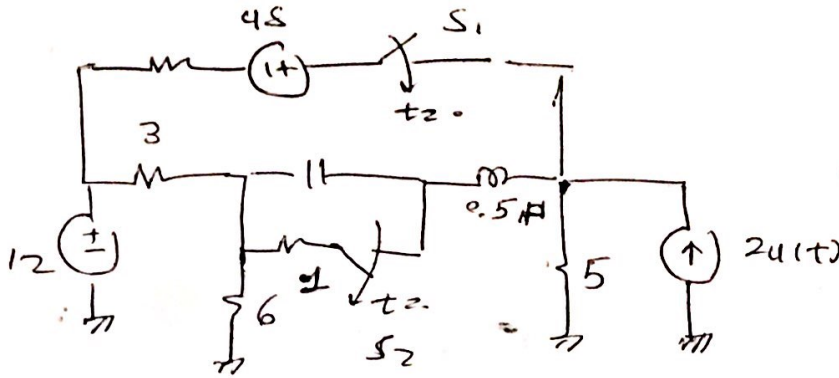

$$R = 3 + 6 \parallel (1 + 5) = 3 + 6 \parallel 6 = 6$$


$$i_1 = \frac{12}{6} = 2A \rightarrow i_1 = i_2 = \frac{1}{2} \times 2 = 1A$$

$$V_c(-) = 9V \quad i_L(-) = 1A \quad i_2 = C \frac{dv}{dt} \rightarrow \dot{V}_c = ?$$


$t=0^+$

$$1A \times \frac{1}{18} \dot{V}_c \rightarrow \dot{V}_c = 18$$

در لحظه تغییر می کنیم.

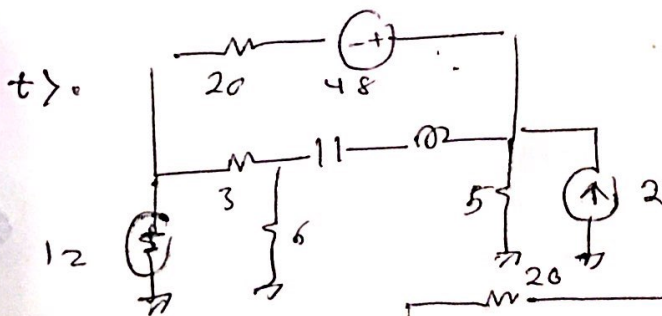

$RLC \rightarrow$   $R_{th} =$

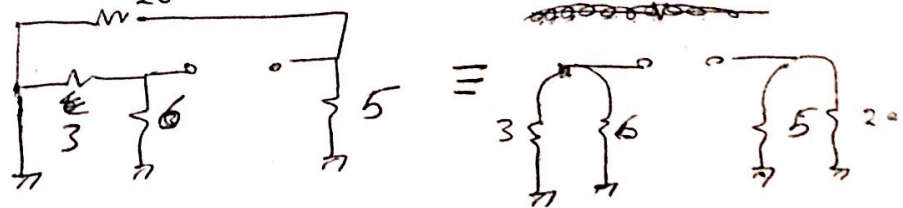


$$R_{th} = 3 \parallel 6 + 5 \parallel 20 = 2 + 4 = 6\Omega$$

$$RLC \quad \alpha = \frac{R+h}{2L} = \frac{6}{2 + \frac{1}{2}} = 6$$

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2} + 18}} = \frac{1}{\sqrt{136}} = \frac{1}{\sqrt{126}} = 6$$

$$\alpha > \omega_n \rightarrow \text{overdamped} \quad v(t) = A + (B + Ct)e^{-\alpha t}$$

$$1/ A = v(\infty) ?$$

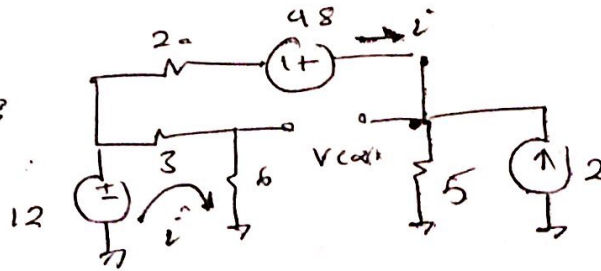

$$* / -12 + 20i - 48 + 5(1+2) = 0 \rightarrow -12 + 20i - 48 + 10 + 5i = 0$$

$$25i = 48 + 12 - 10 = 50$$

$$i = 2A$$

$$* / 12 = 3i + 6v = 9i \rightarrow i = \frac{4}{3}A$$

$$\rightarrow 6\left(\frac{4}{3}\right) = v(\infty) + 5(2+2) \Rightarrow 8 = v(\infty) + 20$$

$$v(\infty) = -12 \rightarrow A = -12$$

$$v(t) = -12 + (B + Ct)e^{-6t}$$

$$v(0) = 1 \rightarrow -12 + B = 1 \rightarrow B = 13$$


$$\frac{d}{dt}v = -18 \rightarrow C = 96$$

$$v(t) = -12 + (13 + 96t)e^{-6t}$$

$t \geq 0$


$V_R(t)$

در مدار یک پهنای باند محدود داریم.

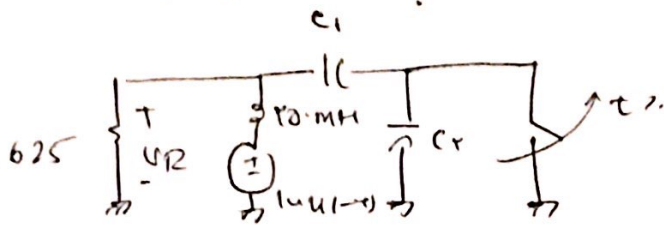


$$C_1 = 1 \mu F$$

$$C_2 = 0.25 \mu F$$

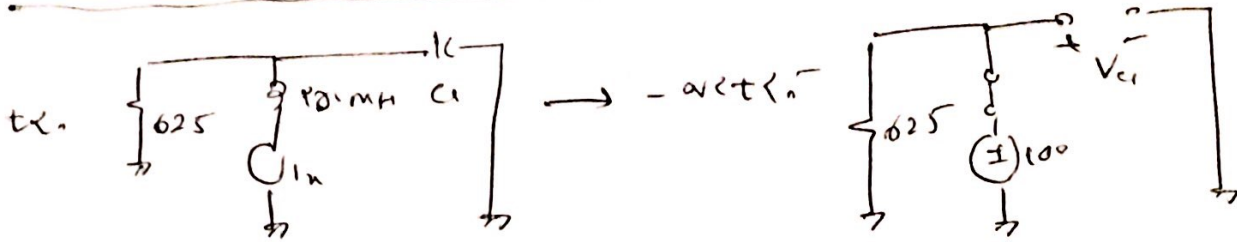

$V_{C1}(t) = 100$
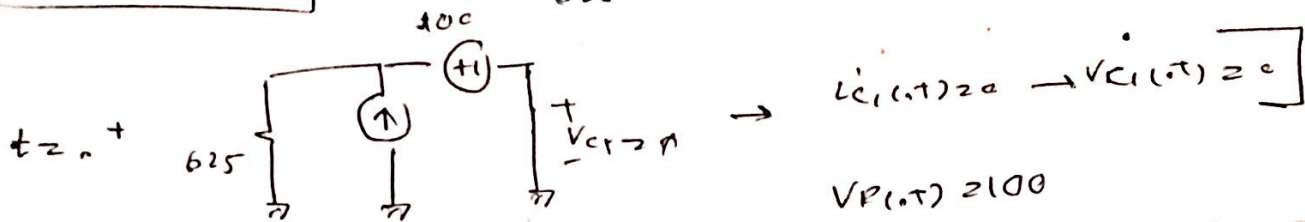
$$I_L(t) = \frac{-100}{625} = -0.16 \downarrow \approx 0.16 \uparrow$$



$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{10^6}{2 \times 625 (1 \mu + 0.25 \mu)} = 4000$$

ریشه ها

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \omega^2 = 20 \times 10^6 \rightarrow \omega_d = \sqrt{\omega^2 - \alpha^2} = 2000$$

در آنجا

$$V_R = e^{-\alpha t} [A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t]$$

$$= e^{-4000t} [A \cos 2000t + B \sin 2000t]$$


$$V_R(t) = 100 \rightarrow A = 100$$

$$V_R(t) = ? \quad \begin{cases} V_R(t) = V_{C1}(t) + V_{C2}(t) \\ V_{R'}(t) = V_{C1}(t) + V_{C2}(t) \end{cases}$$

$$V_R'(t) = \frac{i_{C1}(t)}{C_1} + \frac{i_{C2}(t)}{C_2} \rightarrow \phi + \phi \rightarrow \phi$$

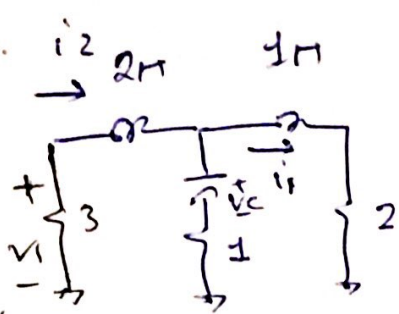
$$\Rightarrow V_R'(0) = -\alpha A + B \omega_d = 0 \rightarrow B = 200$$





$$\frac{dV_L(t)}{dt} ?$$
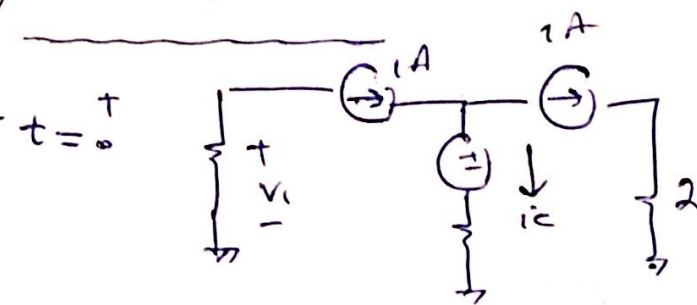
$$1A = i_1(t^-) = i_2(t^-) \quad V_L(t^-) = 1$$



$$i_2(t) = 0 = e \frac{dV_L(t)}{dt}$$

$$\boxed{V_L(t) = 0}$$

$$\text{KVL: } 1 = V_L(t) = V_{L1}(t) + 2 \times 1 \rightarrow V_{L1}(t) = -1 = L_1 \frac{di_1(t)}{dt}$$

$$\boxed{\dot{i}_{L1}(t) = -1 \text{ A/s}}$$


$$\text{KVL: } -3 = V_{L2}(t) + 1 \rightarrow V_{L2}(t) = -4 = L_2 \frac{di_2(t)}{dt}$$

$$\boxed{\dot{i}_{L2}(t) = -2 \text{ A/s}}$$

$$\frac{dV_L(t)}{dt} = \frac{d}{dt} (V_X - i_{L2}(t)) \quad \rightarrow \text{maybe you make a mistake}$$

$$\frac{dV_L(t)}{dt} = 3 \times \frac{d}{dt} (-i_{L2}(t)) = -3 \frac{d}{dt} i_{L2}(t)$$
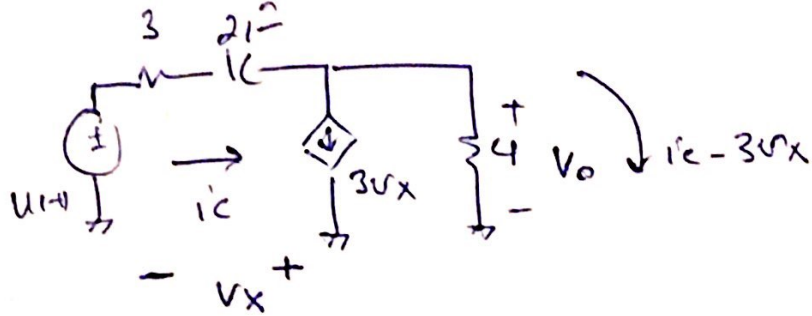
$$\Rightarrow t = 0^+ \rightarrow \frac{dV_L(t)}{dt} = -3 + 2 = -1 \text{ V/s}$$



• سبک 15، 16 (1+)

(A)

$$1/ -v_x = 3i_c + v_c$$

$$\begin{aligned} 2/ u(t) &= 4i_c + v_c + 4(i_c - 3v_x) \\ &= 4i_c + v_c + 4i_c + 12(3i_c + v_c) \\ &= 4i_c + v_c + 4i_c + 36i_c + 12v_c \\ &= 6v_c + v_c + 8v_c + 72v_c + 12v_c = 86v_c + 13v_c \end{aligned}$$

$$1 = 86v_c + 13v_c \Rightarrow v_c(t) = \left( \frac{1}{13} + A e^{-13/86 t} \right) u(t)$$

$$v_c(0) = 0 \rightarrow A = -1/13$$

$$\left\{ \begin{aligned} v_c(t) &= \frac{1}{13} (1 - e^{-\alpha t}) u(t), \quad \alpha = -13/86 \\ -v_x &= 4i_c + v_c = 6v_c + v_c \end{aligned} \right.$$

$$v_c = \frac{1}{13} \left[ \delta(t) \left( 1 - e^{-\alpha t} \right) + \alpha e^{-\alpha t} u(t) \right] = \frac{\alpha}{13} e^{-\alpha t} u(t)$$


$$\begin{aligned} \Rightarrow -v_x &= 6v_c + v_c = \left[ \frac{6\alpha}{13} e^{-\alpha t} + \frac{1}{13} - \frac{1}{13} e^{-\alpha t} \right] u(t) \\ &= \left[ \frac{6\alpha - 1}{13} e^{-\alpha t} + \frac{1}{13} \right] u(t) \end{aligned}$$

$$v_o = 4i_c - 12v_x \quad \checkmark$$

panic !!


$$q(0+) = ? \quad \leftarrow \quad V_C(0+) = 0$$

$$i_L(0+) = ?$$

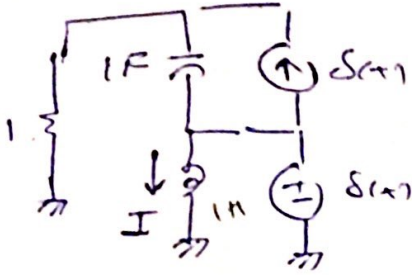

لاپلاس ۳ صفحہ سے تبصرہ شکار لالہ  
 ۵ - دوسرے

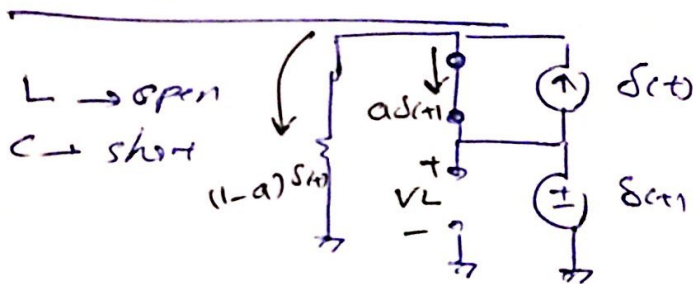نیلہ کہ وہ بارہ رقم : نظام ایمر ضلع کا آئندہ تسمین دہر  
 حریف نہ کہ از کرم خازن کہ دوسرے مکتوبہ و نلے فہرہ رو کرم دلف  
 مراندہ خزن short - ملف ل open (بارہ استثناء)  
 تلمبہ




$$1/ \quad V_L = \delta(t) \quad \rightarrow \quad (1-a) \delta(t) = i_L(t)$$

$$2/ \quad V_L = \frac{1}{s} * (1-a) \delta(t) \quad \boxed{a=0}$$

$$\rightarrow i_L(t) = i_L(0+) + \frac{1}{L} \int_0^t 1 * \delta(t) = 0 + 1 = 1$$
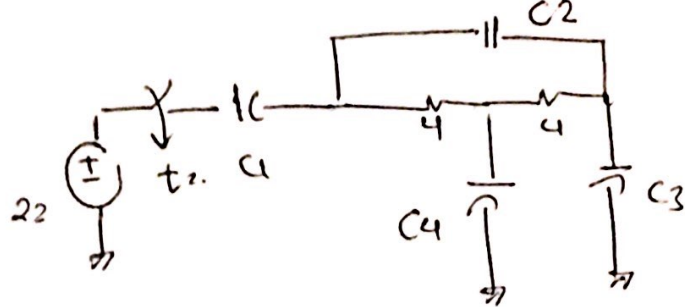
$$i_C(0+) = a \delta(t) = 0 \rightarrow V_C(0+) = 0$$



$t=0^+ \rightarrow U_1, U_2, U_3 \text{ (V)} \quad \dot{x} = 1 \text{ A}$

$$C_1 = 1F \quad C_3 = 3/2$$


$$C_2 = 2,2 \quad C_4 = 4/2$$

$t=0^+ \rightarrow ! \text{ sub}$

if  $V_{C2}(0^-) = V_{C2}(0^+) \quad \dot{x} = 1 \text{ A}$

$$t=0^+ \quad 22 = V_{C1} + V_{C2} + V_{C3}$$

$$22 = 0 \quad \dot{x} = 0$$

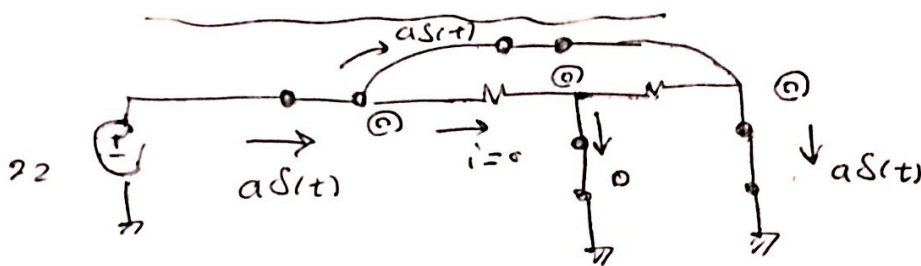


$$V_{C1}(t) = \frac{q}{1} = q \quad \left| \quad a + \frac{q}{2} + \frac{q}{2} = 11/6 a = 22 \rightarrow a = 12$$

$$V_{C2}(t) = \frac{q}{2}$$

$$V_{C3}(t) = q/3$$
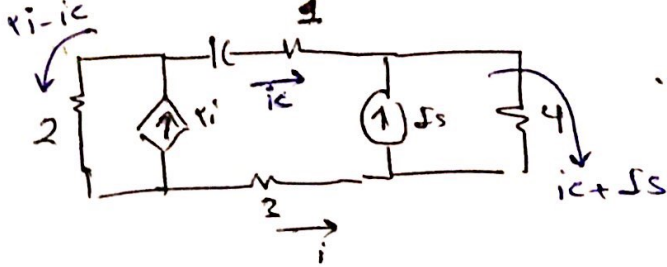
$$V_{C1}(0^+) = 12V \quad V_{C2}(0^+) = 6V \quad V_{C3}(0^+) = 4V \quad V_{C4}(0^+) = 0$$





المسألة:  $V_c(t)$  ,  $i_s(t) = u(t)$   $\mu A$   $\textcircled{A}$   
 $- 12 \delta(t)$

$$i_c = -i$$

$$\text{KVL: } 2(2i_c - i_c) = V_c + 2i_c + 4(i_c + i_s) + 3(-i_c = i_c)$$

$$\Rightarrow 2(-2i_c - i_c) = V_c + 2i_c + 4i_c + 4i_s + 3i_c$$

$$\Rightarrow -6i_c = V_c + 8i_c + 4i_s$$

$$\Rightarrow -14i_c - V_c = 4u(t) - 12\delta(t)$$

$$-14\dot{V}_c - V_c = 4 - 12\delta(t)$$


$$\dot{V}_c + \frac{1}{14}V_c = -\frac{4}{14} + \frac{6}{7}\delta(t)$$

$$\rightarrow \int_{-\infty}^{t^+} \left[ V_c(t) - V_c(t^-) \right] + \phi = 6/7$$

$$\boxed{V_c(t) = 2 + 6/7 = 20/7} \textcircled{*}$$

$$V_c(t) = -4 + Ae^{-\frac{1}{14}t} \quad / \quad A - 4 = 20/7 \rightarrow A = 48/7$$

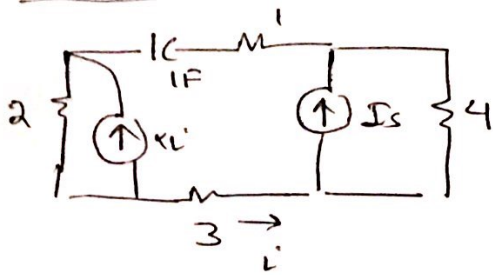
$$V_c(t) = \left[ \frac{48}{7} e^{-\frac{1}{14}t} - 4 \right] u(t)$$



التر

$$V_c(t^-) = 2 \quad \text{①}$$

$$I_s(t) = U(t) - \frac{d}{dt} U(t)$$

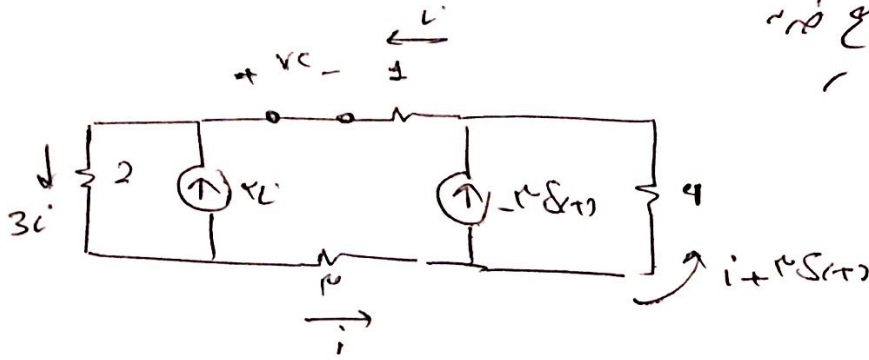

نقطة التقاطع صفر  
كل كمل ١٢

متردد

knl / ~~6i + 3i + 4(i + 3\delta(t)) + i = 0~~

~~6i + 3i + 4i + 12\delta(t) + i = 0 \rightarrow 14i + 12\delta(t) = 0~~


~~\* 6(2\delta(t)) = 0~~

\* / knl /  $2(3i) + 3(i) + 4(i + 3\delta(t)) + i = 0$

$$6i + 3i + 4i + 12\delta(t) + i = 0 \rightarrow 14i + 12\delta(t) = 0$$


$$i = -6/7 \delta(t)$$
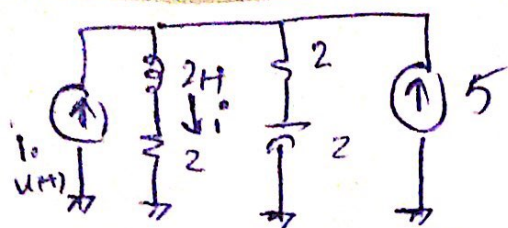
$$i_c = -i = +6/7 \delta(t) \rightarrow V_c(t) = 2 + 6/7 = 2.9/7 !$$




$\dot{V}_C(t)$  ,  $\frac{d}{dt} i(t)$  ,  $V(t)$  ⑨  
0.1 W

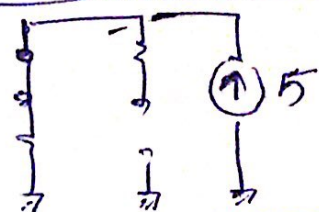$t < 0^-$   $L = \text{short}$   
 $C = \text{open}$



$i_L(t^-) = 5A$   
 $V_C(t^-) = 10V$

$t = 0^+$

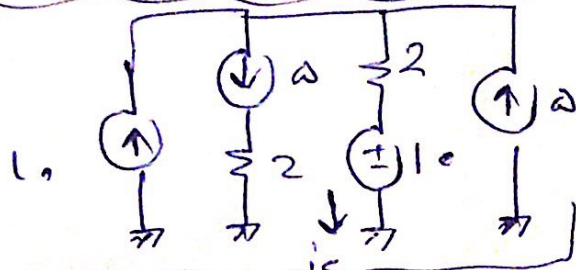

$10 + \omega = \omega + i_C \rightarrow i_C = 1A$   
 $10 = \dot{V}_C(t) \rightarrow \dot{V}_C(t) = 10/s$

$k_{VL} \dot{V}_C + 10 = (V_C = 10 = V_L(t) + \Delta x) \rightarrow V_{0+} = 10 + V_L(t)$   
 $u(t) = 10 = 5 \dot{i}_L \rightarrow \dot{i}_L = 2A/s$