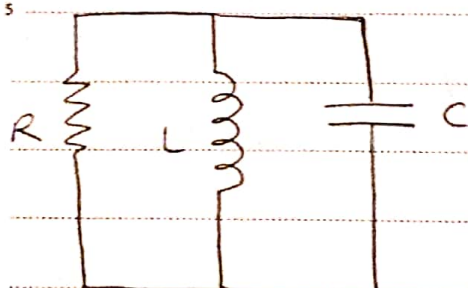


# مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

جلسه 13 ام

مدارهای مرتبه 2



$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + \underbrace{\left(\frac{1}{RC}\right)}_{2\alpha} \frac{di_L}{dt} + \underbrace{\left(\frac{1}{LC}\right)}_{\omega_0^2} i_L = 0$$

$$\rightarrow p^2 + 2\alpha p + \omega_0^2 = 0 \rightarrow p_1, p_2 = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$1) \alpha > \omega_0 \rightarrow p_1, p_2: \text{حقیقی}$$

$$\rightarrow i_L = k_1 e^{p_1 t} + k_2 e^{p_2 t}$$

$$② \alpha = \omega_0 \quad p_1 = p_2$$

$$\rightarrow i_L = k_1 e^{p_1 t} + k_2 t e^{p_2 t}$$

$$③ \alpha < \omega_0 \quad p_1, p_2 = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$\rightarrow i_L = k_1 e^{p_1 t} + k_2 e^{p_2 t}$$

مختلط اند!  $p_2, p_1$


$$\text{مثلاً} \rightarrow i_L = k_1 e^{(-1+2j)t} + k_2 e^{(-1-2j)t} \quad j = \sqrt{-1}$$

$$e^{j t} = \frac{\cos t + j \sin t}{2}$$

$$\rightarrow i_L = k_1 e^{-t} \times \left( \frac{\sin(2t) + \cos(2t)}{2} \right) + k_2 e^{-t} \left( \frac{\sin(-2t) + \cos(-2t)}{2} \right)$$


$$\alpha < \omega_0 \Rightarrow i_L = k_1 e^{-\alpha t} \cos(\underbrace{\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} t}_{\omega_d}) + k_2 e^{-\alpha t} \sin(\underbrace{\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} t}_{\omega_d})$$
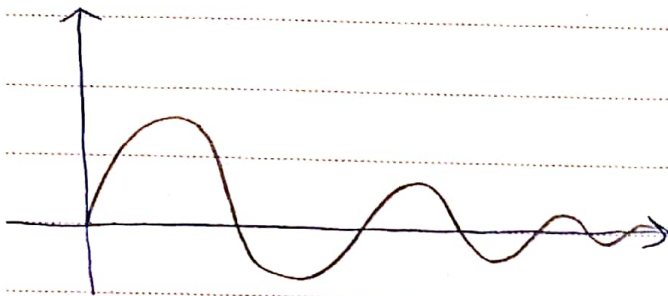
$$\rightarrow i_L = k_1 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t) + k_2 e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$$




$$\textcircled{4} \alpha = 0 \quad p_1, p_2 = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$\rightarrow p_1, p_2 = \pm j\omega_0$$

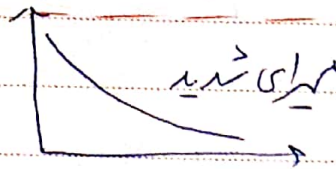


$$\textcircled{1} \alpha > \omega_0$$


$$\textcircled{2} \alpha = \omega_0$$

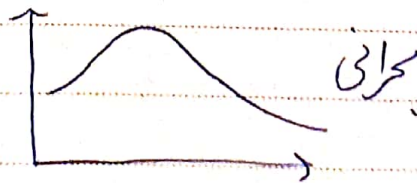

$$\textcircled{3} \alpha < \omega_0$$

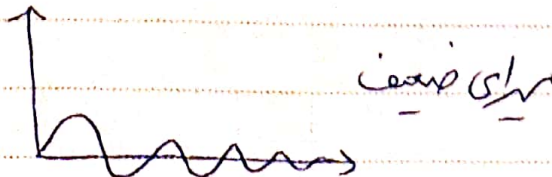


$$\textcircled{4} \alpha = 0$$

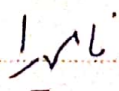

$$(4) R = \infty \quad \omega_0 = \sqrt{6}$$

$$V_C(t) = \cos(\omega_0 t) + k_2 \sin(\omega_0 t)$$

$$\rightarrow k_1 = 0$$

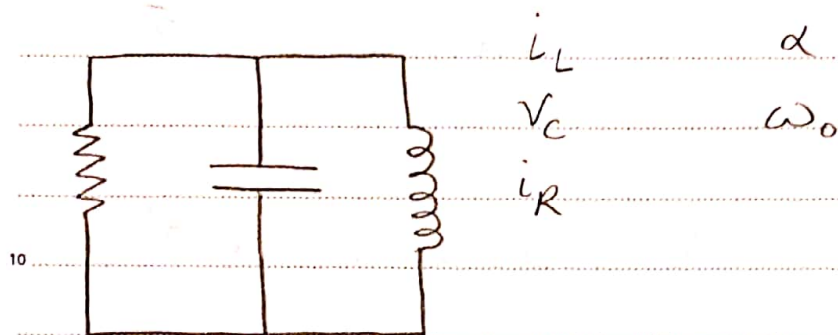


$$\alpha = \frac{1}{2RC}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\rightarrow K_1, K_2 \quad i_R \quad i_R(0+) \quad \frac{di_R(0+)}{dt}$$

$$i_R = k_1 e^{-3t} + k_2 e^{-4t}$$

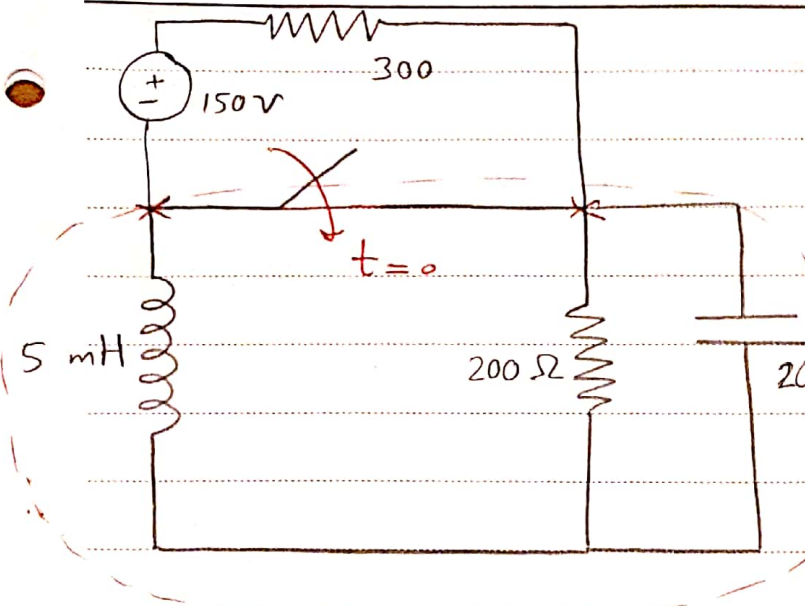شکل جواب برای همه پارامترها یکسان است، اما هر کدام  $K_1$  و  $K_2$  مخصوص خود را با توجه به شرایط اولیه شان دارند.





(سوال)

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^5$$

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{400 \times 20 \times 10^{-9}}$$

$$\rightarrow \alpha = 1.125 \times 10^5$$

$$\alpha > \omega_0 \quad S_1 = -2 \times 10^5, \quad S_2 = -\frac{1}{2} \times 10^5$$

$$V_C(0^+)$$

$t=0^-$  سلف اتصال کوتاه  
فازن مدار باز