

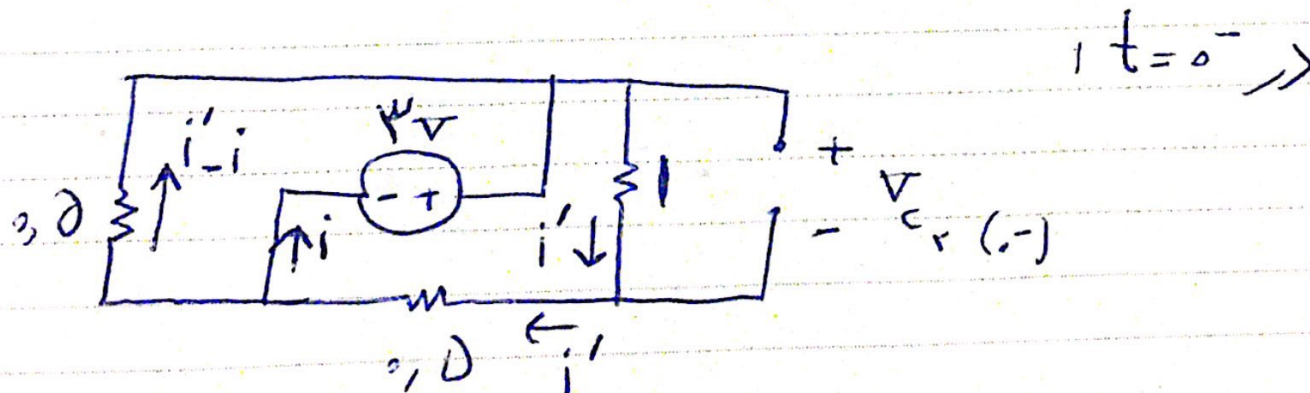


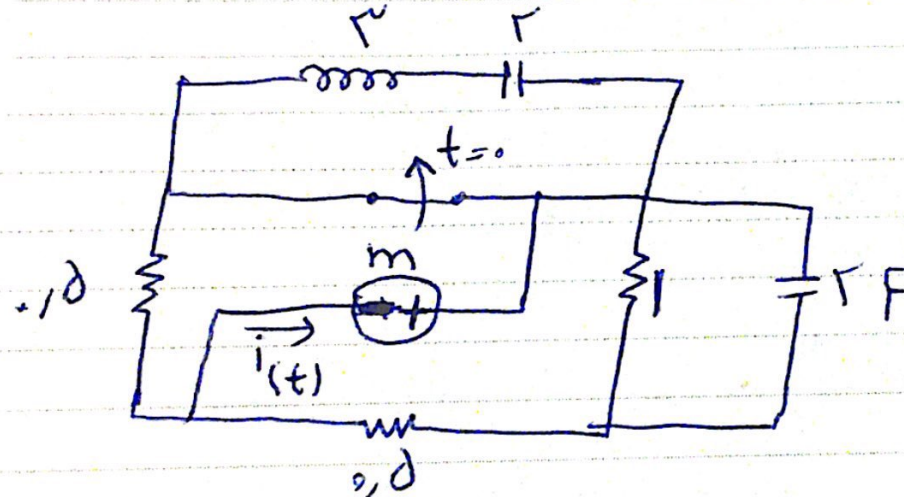۱) در مدار شکل زیر در $t=0$ کلید ~~باز~~ می شود. بخش گذرای $i(t)$ را محاسبه کنید.



$$-2 + 1 \cdot i' = 0 \Rightarrow i' = 2A \rightarrow V_{C_r(-)} = 2 \times 1 = 2V$$

$$V_{C1}(-) = 0 \text{ , } i_L(-) = 0$$

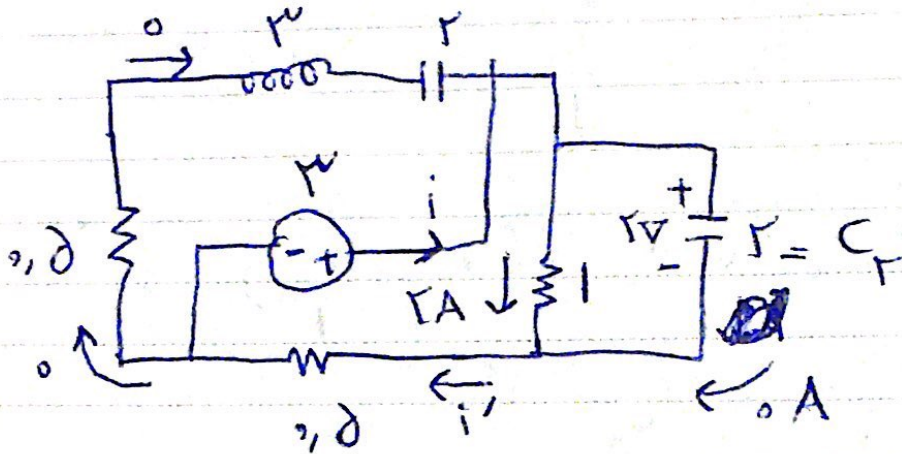

$$\text{KVL: } -R + R + 2R \frac{di'}{dt} = 0 \rightarrow i' = 1A$$

$$i'_{(0+)} = i_{(0+)} + i_{L(0+)} \Rightarrow i_{(0+)} = 1A$$

$$i_{C(0+)} + \frac{V_{C(0+)}}{R} = i'_{(0+)} \rightarrow i_{C(0+)} = 0 \Rightarrow \frac{dV_{C(0+)}}{dt} = 0$$

$$\text{KVL: } R + R \frac{di_L}{dt} = 0 \rightarrow \frac{di_L}{dt} = -1$$

$$i_{C1(0+)} = 0 \rightarrow \frac{dV_{C1(0+)}}{dt} = 0$$

$$i_L + i = i_{Cr} + \frac{V_{Cr}}{r} \quad (t > 0) \Rightarrow$$


$$L \frac{di_L}{dt} - r + V_{Cr} + r \frac{d}{dt} \left(i_{Cr} + \frac{V_{Cr}}{r} \right) = 0$$

$$\rightarrow L \frac{dV_{Cr}}{dt} + r \frac{di_{Cr}}{dt} = r$$

$$\xrightarrow{\text{مشتق}} L \frac{d}{dt} \frac{dV_{Cr}}{dt} + \frac{1}{r} \times r \frac{d^2 V_{Cr}}{dt^2} = 0 \rightarrow \boxed{\frac{d^2 V_{Cr}}{dt^2} = 0}$$

$$\xrightarrow{\text{مشتق}} \frac{di_L}{dt} + \frac{di}{dt} = r \frac{d^2 V_{Cr}}{dt^2} + \frac{dV_{Cr}}{dt}$$
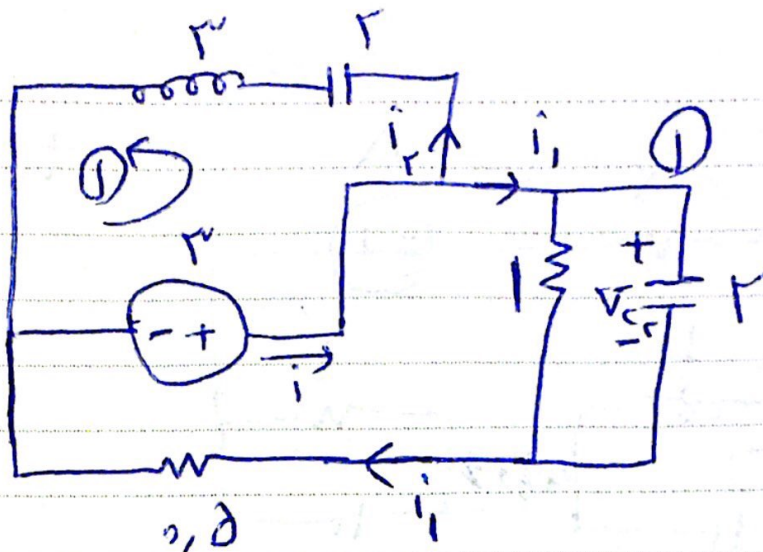
$$\rightarrow \boxed{\frac{di}{dt}(t_0+) = 1}$$



$$i = i_l + i_r$$

$$\textcircled{1}, \text{KVL: } -V + \frac{1}{C} \int i_r(t) dt + R + R \frac{di_r}{dt} = 0$$

Assuming $i_r = e^{st}$

$$R \frac{di_r}{dt} + \frac{1}{C} i_r = 0$$

$$\rightarrow i_r(t) = A \sin \frac{1}{\sqrt{LC}} t + B \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t$$

$$\textcircled{1}, \text{KCL: } i_l = R \frac{dV_C}{dt} + V_C$$


$$\text{KVL: } -V + V_C + \frac{1}{C} i_l = 0 \rightarrow \begin{cases} \frac{dV_C}{dt} + \frac{R}{C} V_C = V \\ V_C(\infty) = V \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_{C_r}(t) = \left(k e^{-\frac{r}{T}t} + r \right) u(t) \quad \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \boxed{k = -r} \\ V_{C_r}(0+) = rV \end{array} \right.$$

$$i_1 = r \frac{dV_{C_r}}{dt} + V_{C_r} \quad \checkmark$$

$$\left\{ \begin{array}{l} i(t) = i_1(t) + i_r(t) \\ i(0+) = rA \\ \frac{di}{dt}(0+) = 1 \end{array} \right.$$

$t=0^-$ سلسلہ میں (1)

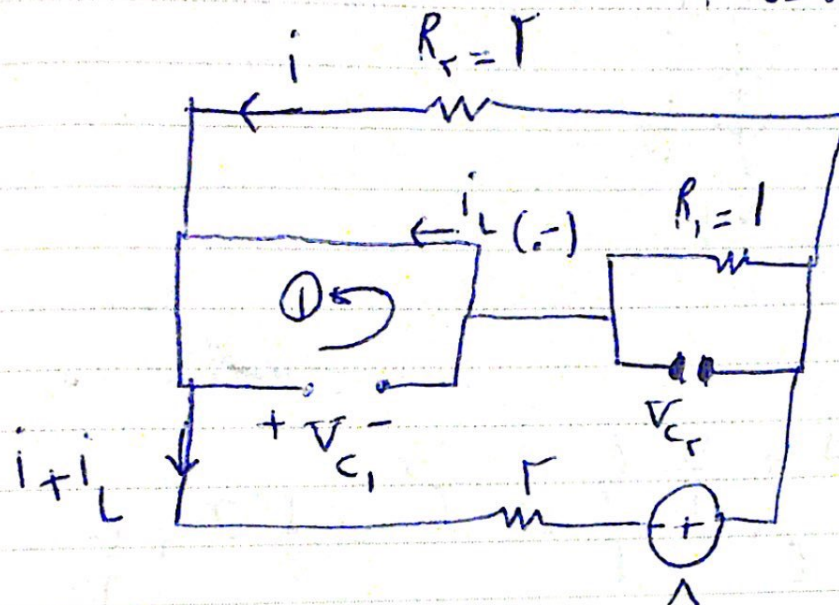


کریل: $r(i + i_L) - 1 + r i = 0 \Rightarrow r i + r i_L = 1$

$\Rightarrow \boxed{i_L + r i = 1}$

از طرف، $r i = i_L \times 1 \Rightarrow \begin{cases} i = 1 \text{ A} \\ i_L = 1 \text{ A} \Rightarrow i_L(0+) = 1 \text{ A} \end{cases}$

$V_C(-) = V_C(+) = 0 \text{ V}$

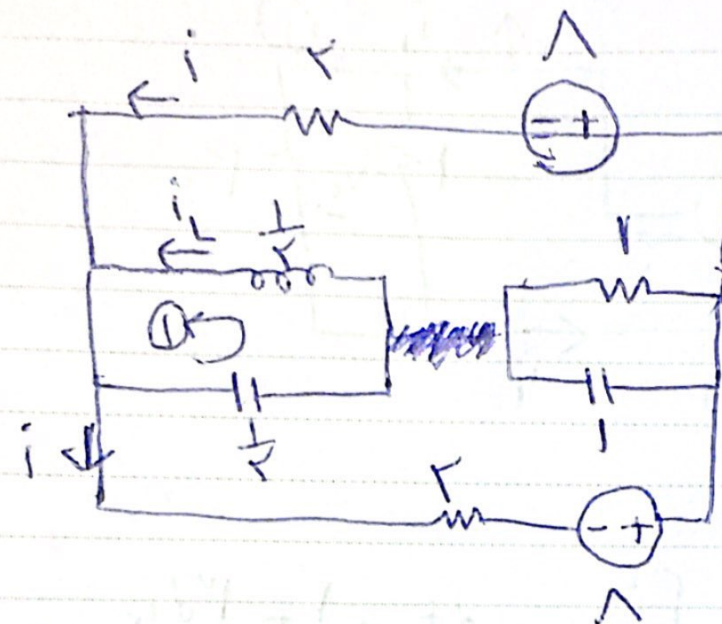(1) کریل، $\frac{di}{dt} + V_C(+) = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{di}{dt}(0+) = 0}$ ، $t=0^+$



تحليل برای $t > 0$

برای KVL: $\Lambda + Ri + Ri - \Lambda = 0 \rightarrow i = 0$

① برای KVL: $\frac{1}{r} \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{r} \int i_L(t) + 0 = 0$

$\rightarrow \frac{1}{r} \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$

$i_L(0+) = r$

$\frac{di_L}{dt}(0+) = 0$

$$\frac{1}{r} S' + r = 0 \rightarrow S = \pm r \cos$$

$$\Rightarrow i_L(t) = A \sin \Gamma t + B \cos \Gamma t$$

$$i_L(0+) = \Gamma \rightarrow \boxed{B = \Gamma}$$

$$\frac{di_L}{dt}(0+) = 0 \rightarrow \Gamma A = 0 \rightarrow \boxed{A = 0}$$

$$\rightarrow \boxed{i_L(t) = \Gamma \cos \Gamma t \, u(t)}$$