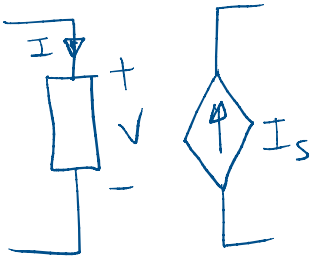



منابع وابسته



منبع جریان وابسته

$$I_s = f(V)$$

$$I_s = f(I)$$

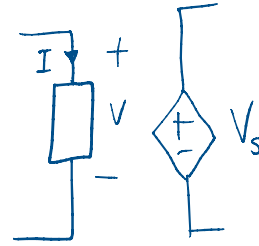

منبع ولتاژ وابسته

$$V_s = f(V)$$

$$V_s = f(I)$$

$$I_s = GV$$

هدایت استاتی

$$I_s = KI$$


بره جین

$$V_s = KV$$

بره ولتاژ

$$V_s = RI$$


مقاومت استاتی

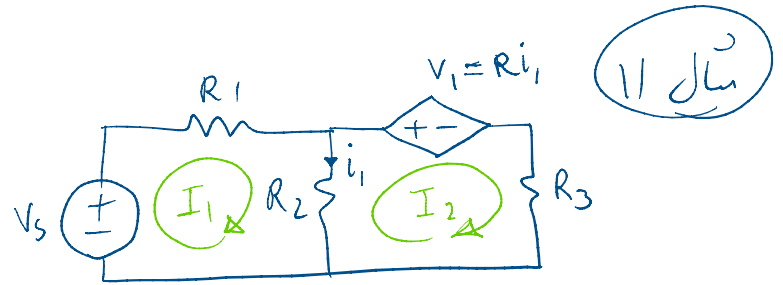

$$\text{KVL 1: } -V_s + R_1 I_1 + R_2 (I_1 - I_2) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} (R_1 + R_2) I_1 - R_2 I_2 = V_s \\ (R - R_2) I_1 + (-R + R_3 + R_2) I_2 = 0 \end{array} \right. \Rightarrow I_2 = \frac{(R_1 + R_2) I_1 - V_s}{R_2}$$

$$\text{KVL 2: } R(I_1 - I_2) + R_3 I_2 + R_2 (I_2 - I_1) = 0$$
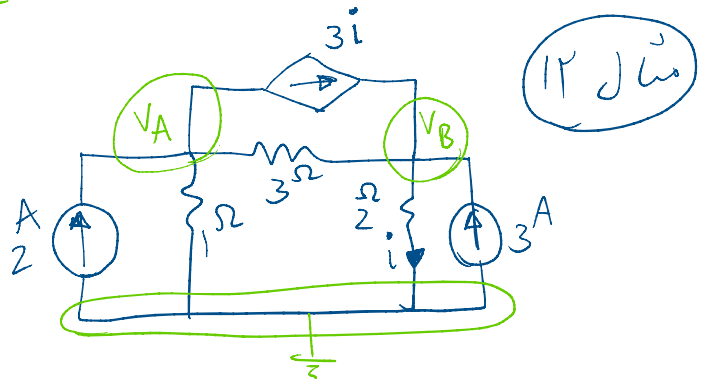
$$\Rightarrow (R - R_2) I_1 + (-R + R_3 + R_2) \frac{(R_1 + R_2) I_1 - V_s}{R_2} = 0 \Rightarrow I_1 = ? \Rightarrow I_2 = ?$$












$$\text{KCLA: } 2 - \frac{V_A}{1} - 3 \frac{V_B}{2} - \frac{V_A - V_B}{3} = 0$$

$$\text{KCLB: } \frac{3V_B}{2} + \frac{V_A - V_B}{3} - \frac{V_B}{2} + 3 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{4}{3} V_A + \frac{7}{6} V_B = 2 \\ \frac{1}{3} V_A + \frac{4}{3} V_B = -3 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 8V_A + 7V_B = 12 \\ V_A + 4V_B = -9 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow V_B = \frac{84}{-25} \Rightarrow V_A = ?$$

فصل نون - نورتن

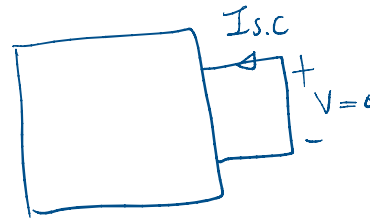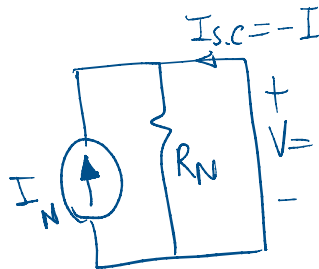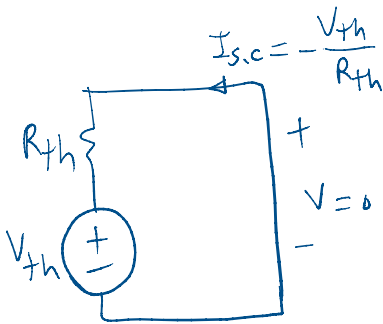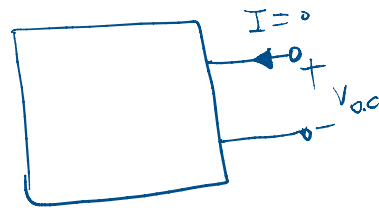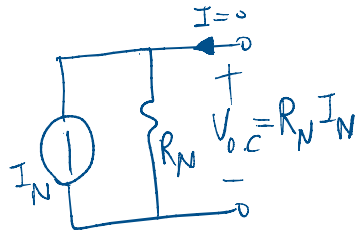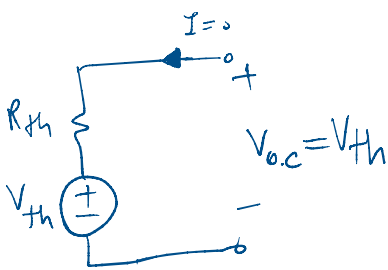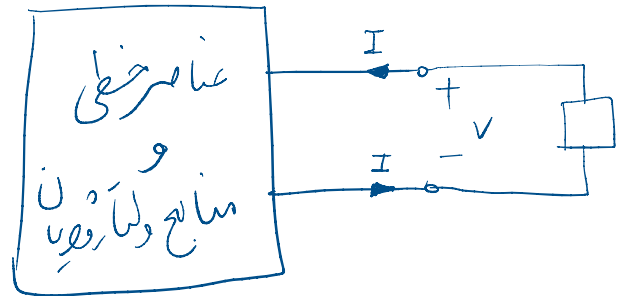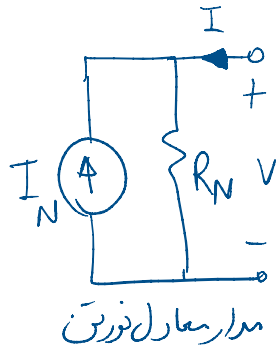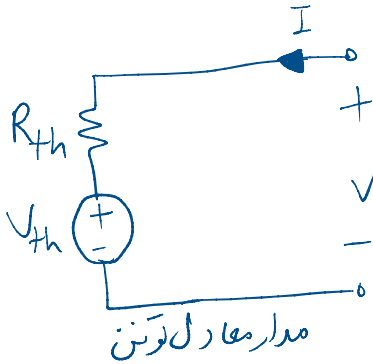


$$V_{th} = R_N I_N = R_{th} I_N$$

$$R_N = R_{th} = -\frac{V_{o.c}}{I_{s.c}}$$


$$V_{th} = V_{o.c.}$$

$$I_N = -I_{s.c}$$




سوال ۱۳

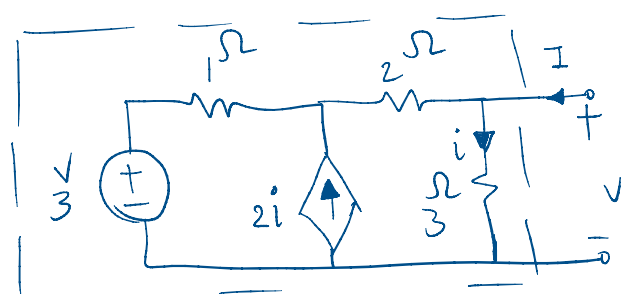


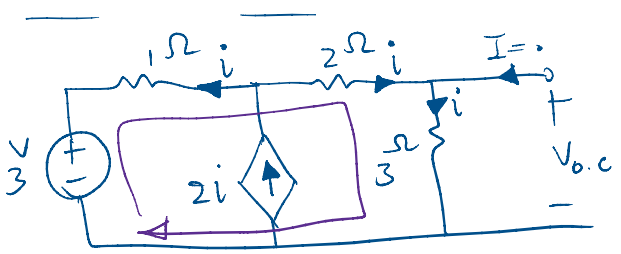
KVL: $-3 - i + 2i + 3i = 0 \Rightarrow i = \frac{3}{4} A$
 $V_{th} = V_{o.c} = 3i = \frac{9}{4} V$




KVL: $-3 - I_{s.c} - 2I_{s.c} = 0$
 $\Rightarrow I_{s.c} = -1 A$
 $I_N = -I_{s.c} = 1 A$
 $R_{th} = -\frac{V_{o.c}}{I_{s.c}} = \frac{9}{4} \Omega$

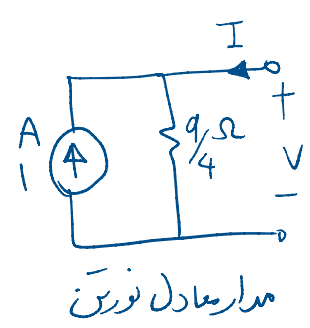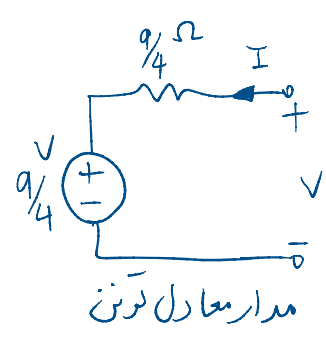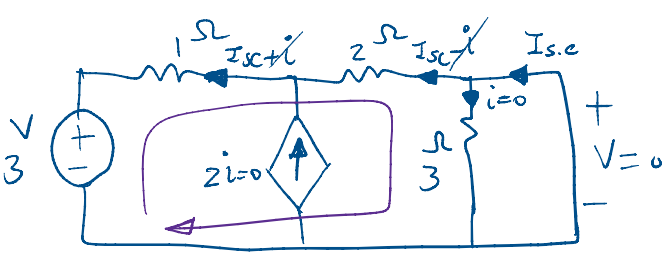


مسألة ١٤

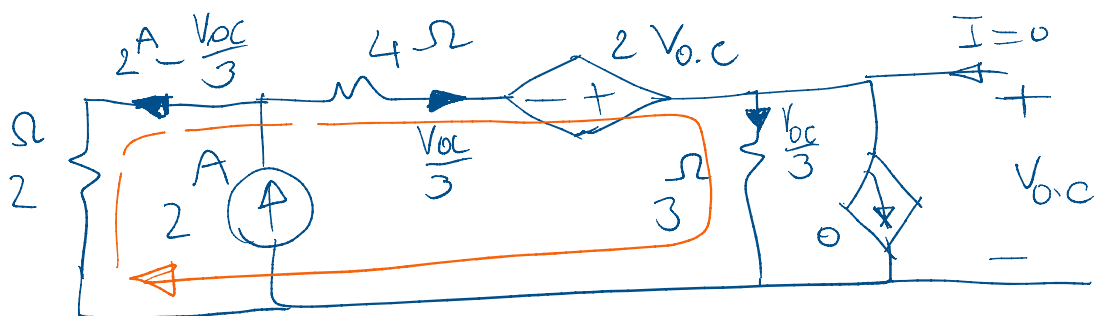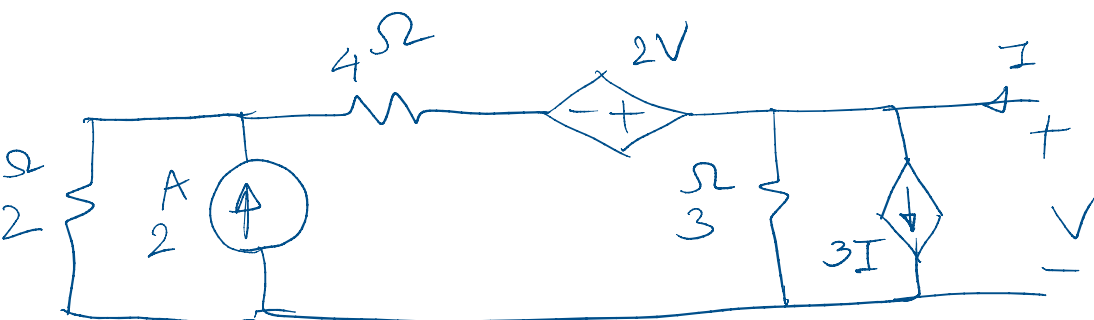

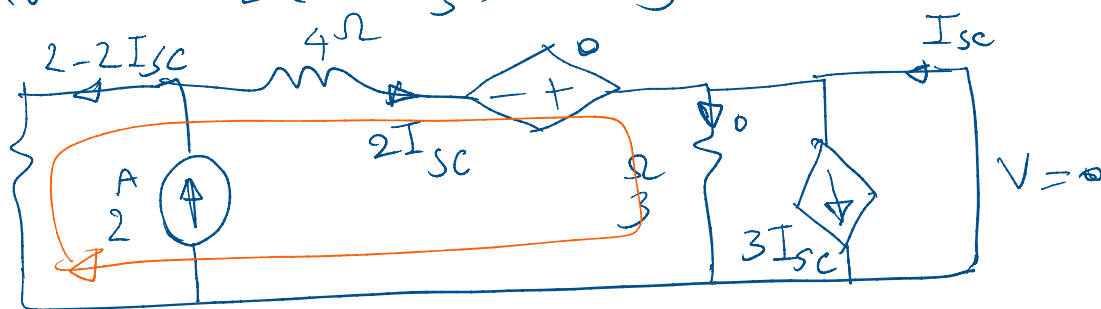
$$\text{KVL: } -2\left(2 - \frac{V_{oc}}{3}\right) + 4\frac{V_{oc}}{3} - 2V_{oc} + V_{oc} = 0 \Rightarrow V_{oc} = 4 \text{ V}$$




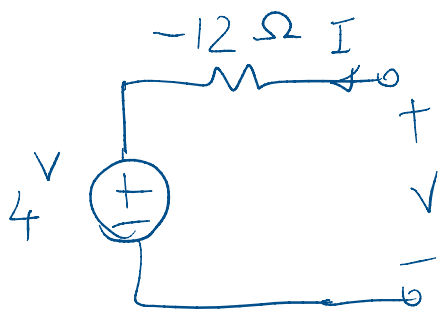
$$\text{KVL: } -2(2 - 2I_{sc}) + 4(2I_{sc}) = 0 \Rightarrow I_{sc} = \frac{1}{3} \text{ A}$$




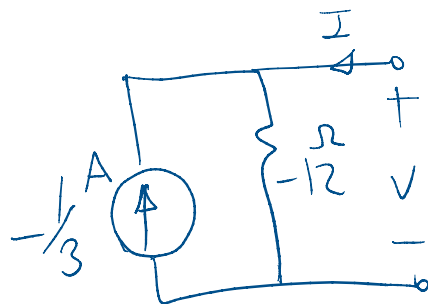
$$R_{th} = R_N = \frac{4 \text{ V}}{-\frac{1}{3} \text{ A}} = -12 \Omega$$




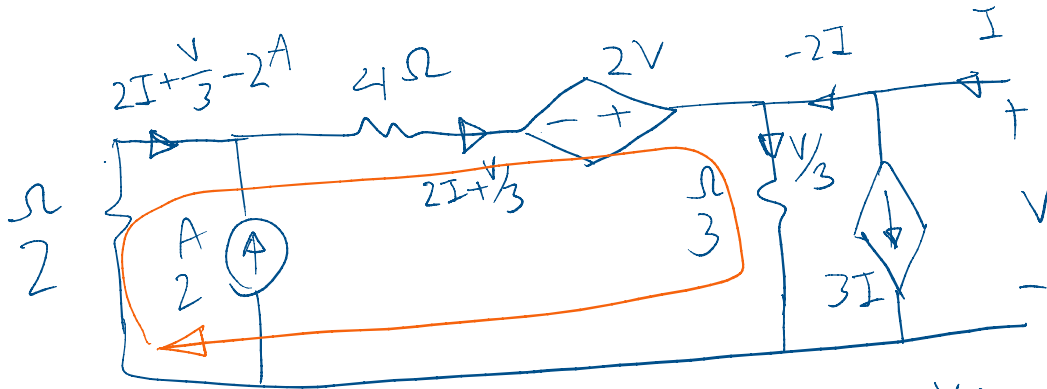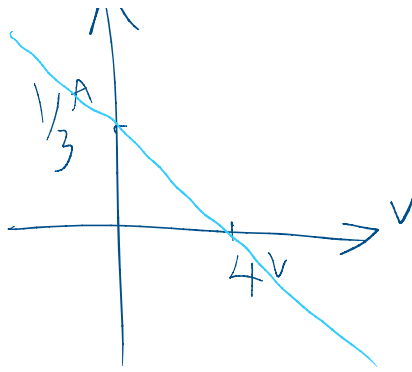

$$\text{KVL: } 2\left(2I + \frac{V}{3} - 2\right) + 4\left(2I + \frac{V}{3}\right) - 2V + V = 0$$

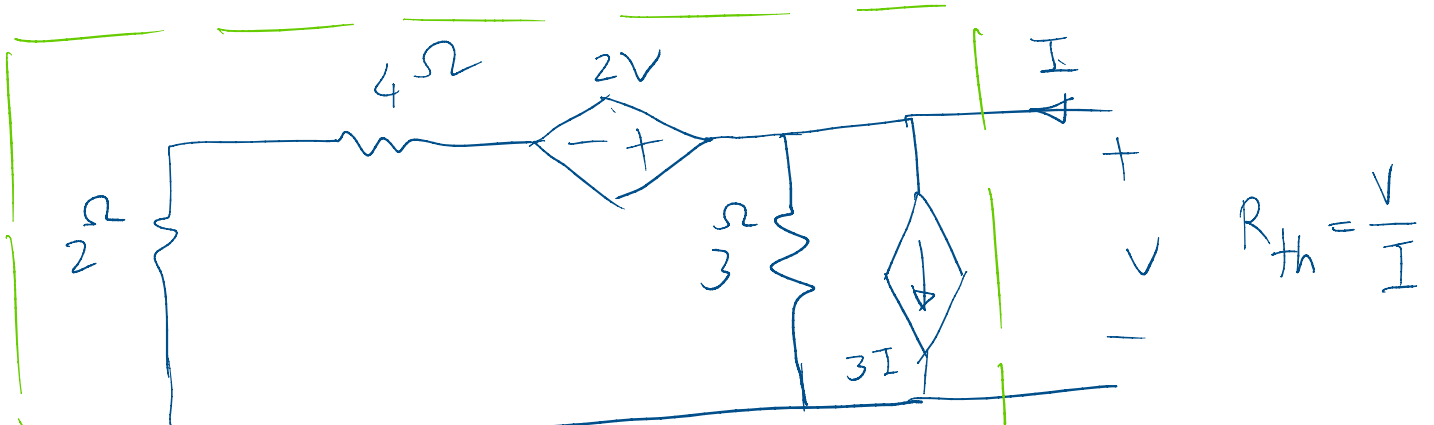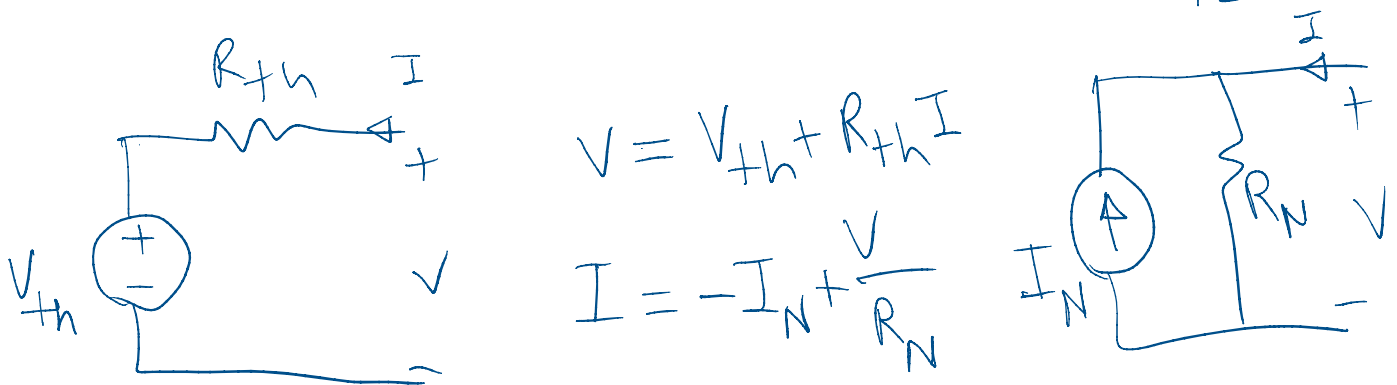
$$12I + V - 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} V = 4 - 12I \\ I = \frac{4 - V}{12} \end{cases}$$



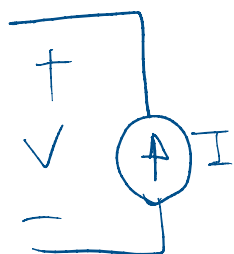


الحسين RAN

→ قرار دادن منبع و نتایج را اندازه گیری

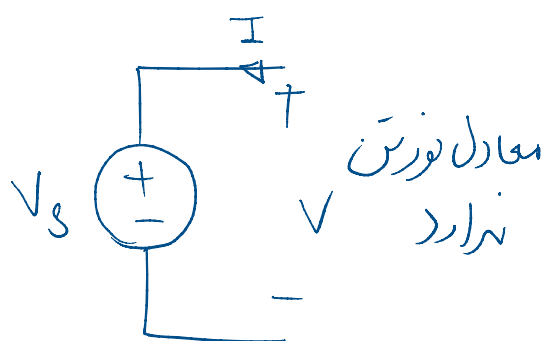


معادل نورسن
نیرارد

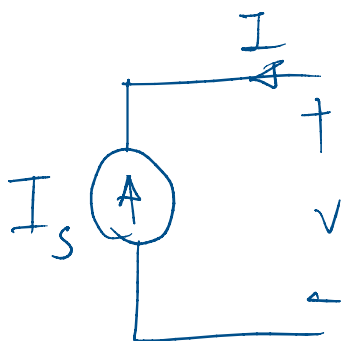


معارف روشن
ندارد


12 Mo

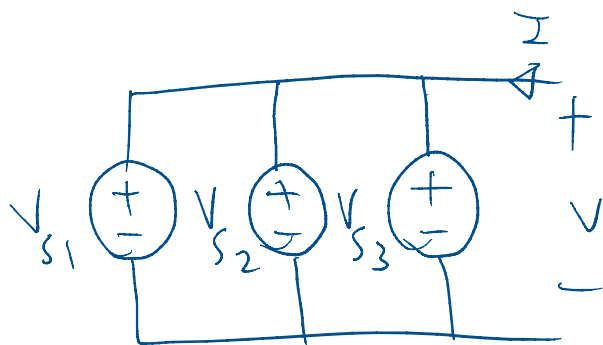


$$V_{S1} = V_{S2} = V_{S3}$$

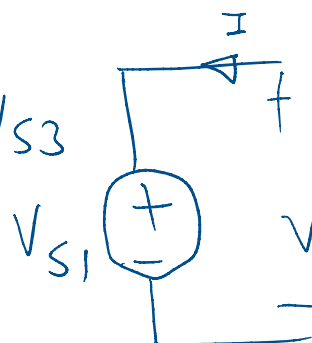

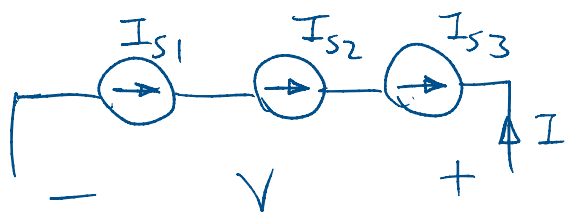اقوال موازی منابع و لئاز نامادی به دلیل نقص مآزن و لئاز مواز نیست.





$$I_{S1} = I_{S2} = I_{S3}$$


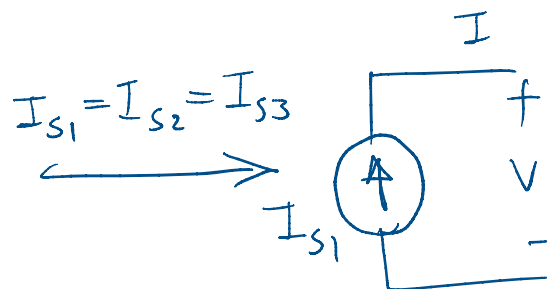


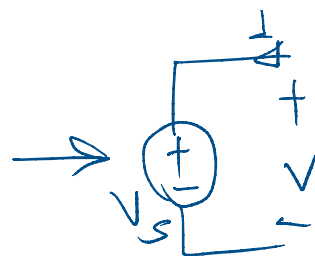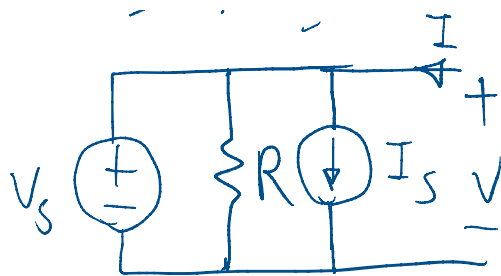اقتضای سری منابع جریان با ما و کابه دلیل نقص قانون جریان مجاز نیست.





عنصر موازی با
منبع ولتاژ

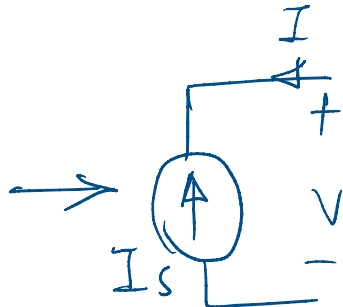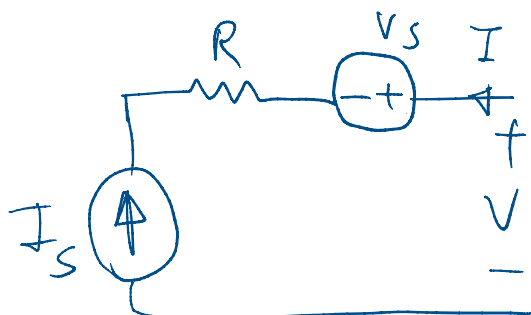

عنصر سری با
منبع جریان
بی اثرند.