
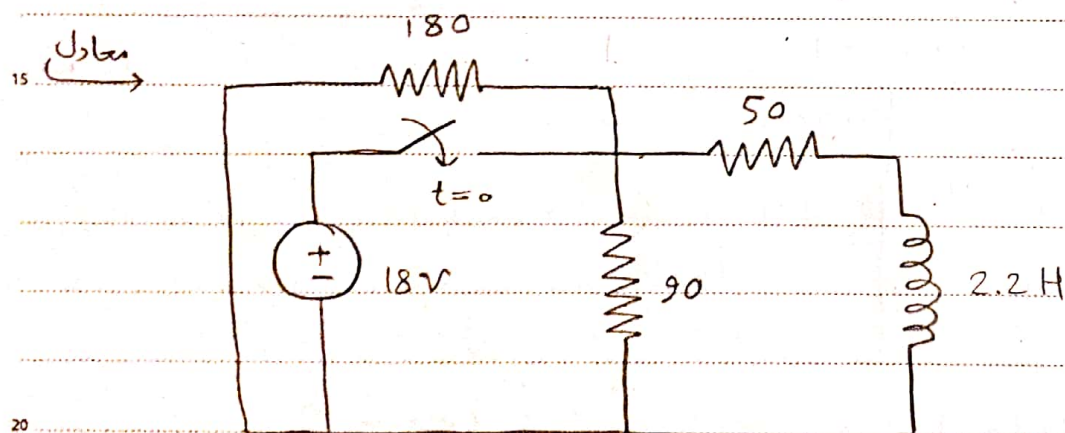



سبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیک

جلسه 12 ام

مثال

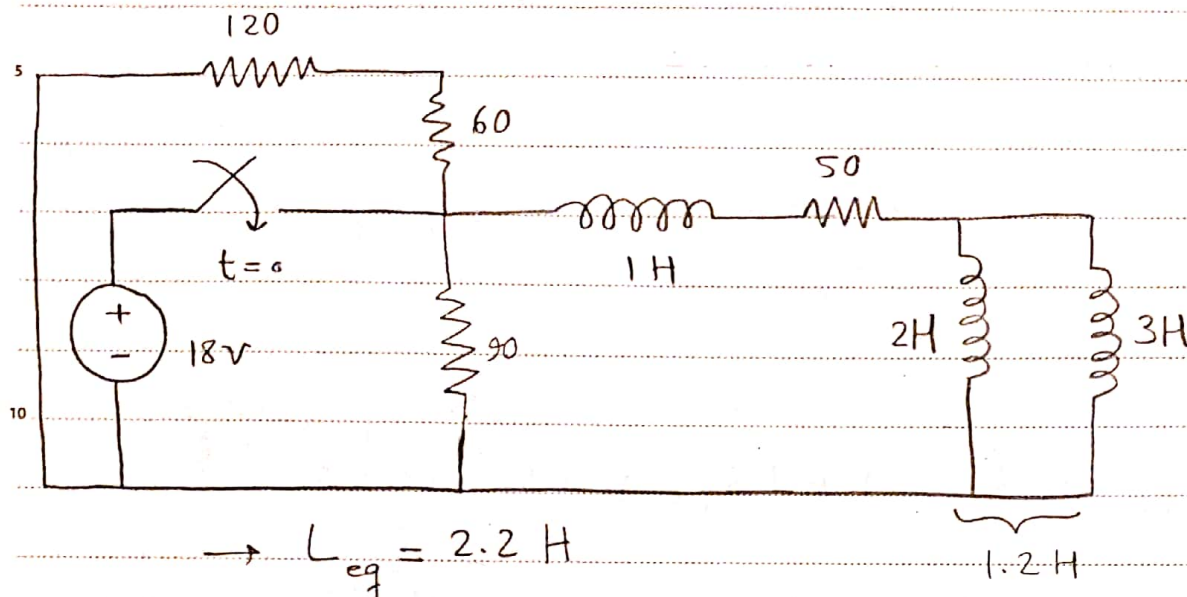

$$i_L(0^-) = 0 = i_L(0^+)$$


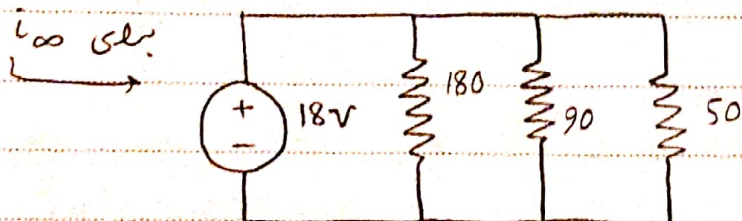


در $t = \infty$ سلف مانند
اتصال کوتاه عمل می کند.

$$i_L(\infty) = i_{R50} = \frac{18}{50} = 0.36 \text{ A}$$


جریان عبوری از مقاومت 50

مقاومت معادل :
(دو سر سلف)

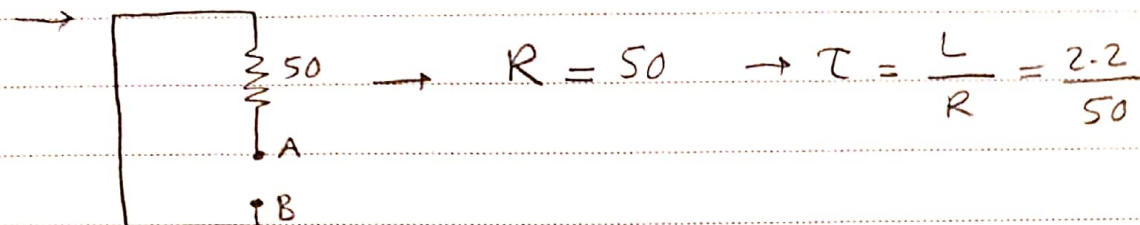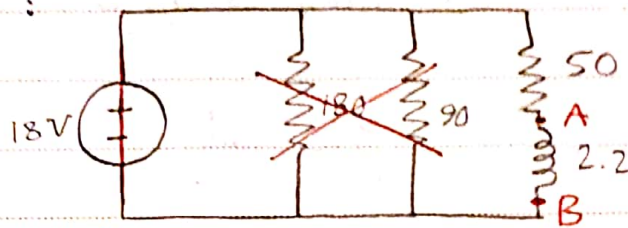


$$i(t) = i_L(\infty) + (i_L(0^+) - i_L(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}}$$
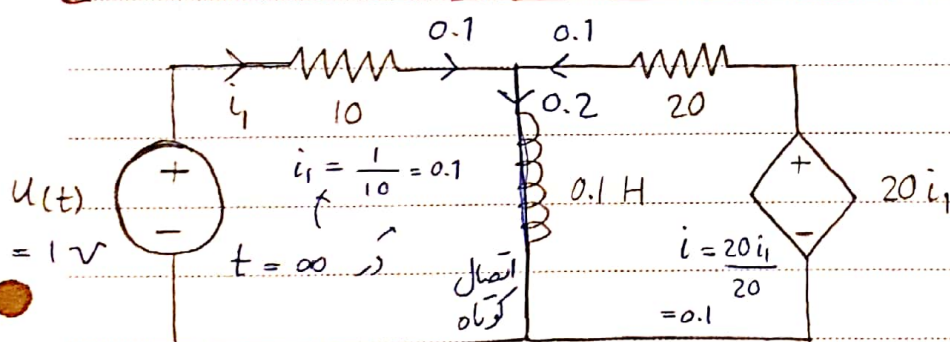
$$i(t) = 0.36 + (0 - 0.36) \times e^{-\frac{t}{0.044}} \quad t \geq 0$$




$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0 \quad \hookrightarrow \quad i_L(\infty) = 0.2$$

مقاومت معادل (دو سر سلف):

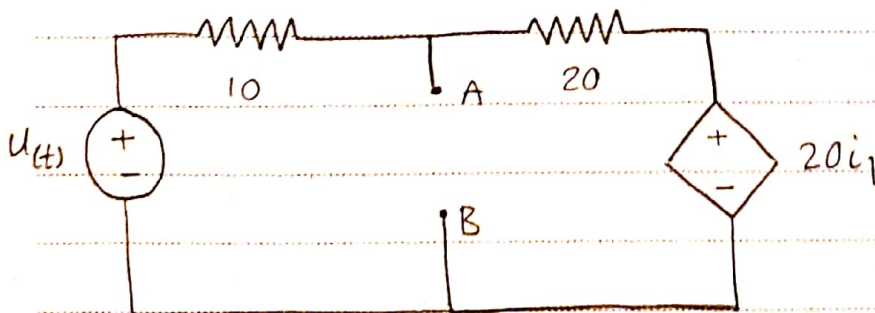

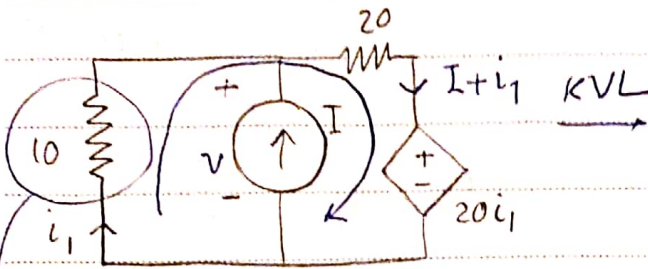برای بدست آوردن $R_{\text{معادل}}$ یک منبع مستقل فرضی بین A و B می گذاریم و نسبت $\frac{V}{I}$ را بدست می آوریم. $\leftarrow R_{\text{معادل}}$



$$10i_1 + 20(i_1 + I) + 20i_1 = 0 \rightarrow i_1 = -\frac{2}{5} I$$


$$\rightarrow V = -10i_1 = 4I \rightarrow R_{th} = \frac{V}{I} = 4$$

* به جای منبع جریان، می‌توانستیم منبع ولتاژ قرار بدهیم و مشکلی پیش نمی‌آمد.

$$i_L(t) = i_L(\infty) + (i_L(0+) - i_L(\infty)) e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$i_L(0) = 0, i_L(\infty) = 0.2 A, \tau = \frac{L}{R} = \frac{0.1}{4} = 0.025$$
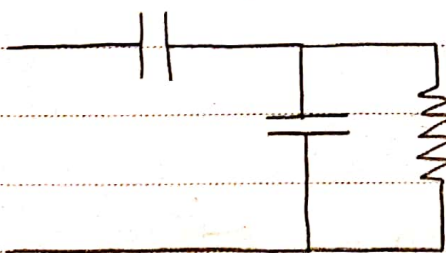
$$\rightarrow i_L(t) = 0.2 + (0 - 0.2) e^{-\frac{t}{0.025}}$$




مثال ←

مدارهای مرتبه دوم

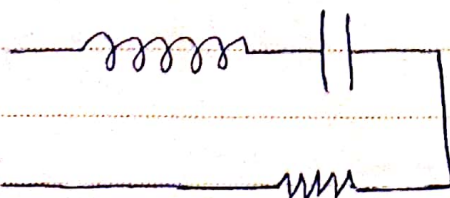


RLC سری

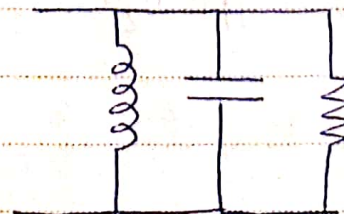

RLC موازی

در حالت خاص:

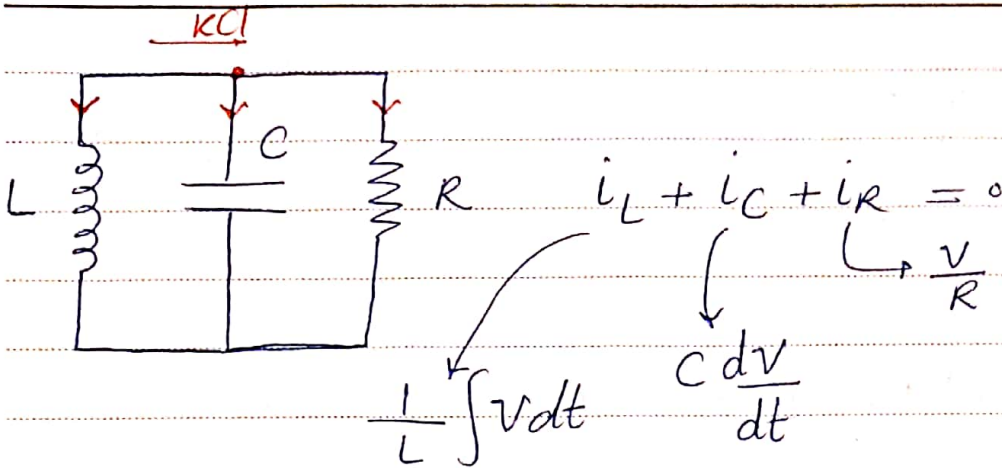: سیل RLC

سیل

$$\frac{1}{L} V + C \frac{d^2 V}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{dV}{dt} = 0$$

$$C \frac{d^2 V}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{dV}{dt} + \frac{1}{L} V = 0$$

÷ C

$$\frac{d^2 V}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dV}{dt} + \frac{1}{LC} V = 0$$

معادله

$$p^2 + \frac{1}{RC} p + \frac{1}{LC} = 0$$

$\rightarrow 2\alpha$ $\rightarrow \omega_0^2$


$$\rightarrow p^2 + 2\alpha p + \omega_0^2 = 0 \rightarrow s_1, s_2 = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$\Rightarrow V(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 t e^{s_2 t}$$

$$s_1, s_2 = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$


حقیقی منفی s_2, s_1 $\alpha^2 > \omega_0^2$ (1)

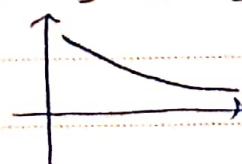
$$\alpha = \frac{1}{2RC}, \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$



میرای شدید

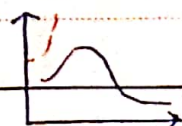$s_1, s_2 = -\alpha$ $\alpha^2 = \omega_0^2$ (2)




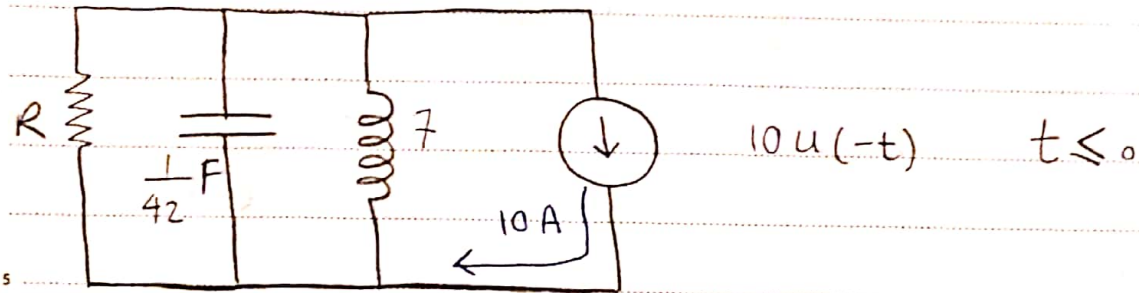

$$t < 0 : i_L(0^-) = 10 \text{ A}$$

$$V_C(0^-) = 0$$
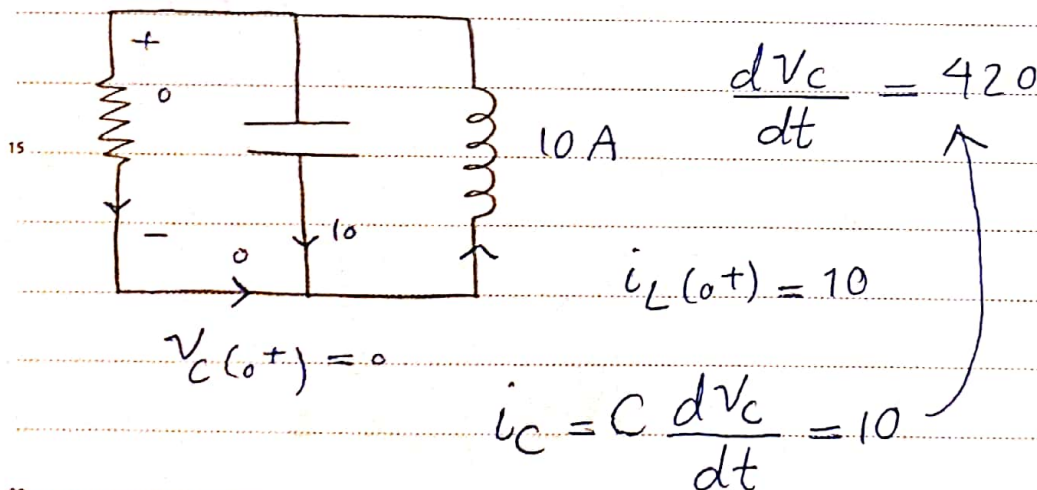
$$V_C(0^+) = 0, \frac{dV_C(0^+)}{dt} \quad \text{بشرط اوله نیاز داریم}$$



$$\textcircled{1} R = 6 \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{7 \times \frac{1}{42}}} = \sqrt{6}$$

$$\alpha = \frac{1}{2 \times 6 \times \frac{1}{42}} = \frac{7}{2} \rightarrow \alpha > \omega_0$$

$$\Rightarrow p_1, p_2 = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$V_C(t) = k_1 e^{-t} + k_2 e^{-6t}$$

$$V_C(0^+) = 0, \quad \frac{dV_C}{dt}(0^+) = 420$$

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ -k_1 - 6k_2 = 420 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} k_1 &= 84 \\ k_2 &= -84 \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} R = \frac{7\sqrt{6}}{2} \rightarrow \alpha = \frac{1}{2RC} = \sqrt{6}$$

$$\rightarrow \alpha = \omega_0 \Rightarrow V_C(t) = k_1 e^{-\sqrt{6}t} + k_2 t e^{-\sqrt{6}t}$$

$$\rightarrow k_1 = 0, \quad k_2 = 420$$

$$\textcircled{3} R = \frac{21}{2} \quad \alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2\left(\frac{21}{2}\right)\left(\frac{1}{42}\right)} = 2$$

$$\alpha < \omega_0 \rightarrow V_C(t) = k_1 e^{-2t} \cos(\sqrt{2}t) + k_2 e^{-2t} \sin(\sqrt{2}t)$$

$$\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = \sqrt{4-6}$$

$$\rightarrow \begin{aligned} k_1 &= 0 \\ k_2 &= \frac{420}{\sqrt{2}} \end{aligned} \Rightarrow V_C = \frac{420}{\sqrt{2}} e^{-2t} \sin(\sqrt{2}t)$$